

به نام خدا

## تمرین سوم

محمد مهدی آقاجانی

استاد : دکتر صاحب الزمانی

## سوال ۵ :

تعداد حالات این ماشین ۱۹ حالت می باشد که با شماره شمارنده نام گذاری شده اند . کد زیر در واقع یک شمارنده را پیاده سازی میکند:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity counter is Port (
is_top_down : in std_logic ;
reset : in std_logic ;
clk : in std_logic ;
output : out std_logic_vector( 4 downto 0)
);
end counter;



architecture Behavioral of counter is
signal temp : std_logic_vector( 4 downto 0 ) ;
begin
process(clk)
begin
    if( clk'event and clk = '1')then
        if( reset = '1' )then
            temp <= "00000" ;
        else
            if( is_top_down = '1' ) then
                case temp is
                    when "00001" => temp <= "00000";
                    when "00010" => temp <= "00001";
                    when "00011" => temp <= "00010";
                    when "00100" => temp <= "00011";
                    when "00101" => temp <= "00100";
                    when "00110" => temp <= "00101";
                    when "00111" => temp <= "00110";
                    when "01000" => temp <= "00111";
                    when "01001" => temp <= "01000";
                    when "01010" => temp <= "01001";
                    when "01011" => temp <= "01010";
                    when "01100" => temp <= "01011";
```

```


        when "01101" => temp <= "01100";
        when "01110" => temp <= "01101";
        when "01111" => temp <= "01110";
        when "10000" => temp <= "01111";
        when "10001" => temp <= "10000";
        when "10010" => temp <= "10001";
        when "00000" => temp <= "10010";
        when others => temp <= "00000";
    end case;
else
    case temp is
        when "10010" => temp <= "00000";
        when "00000" => temp <= "00001";
        when "00001" => temp <= "00010";
        when "00010" => temp <= "00011";
        when "00011" => temp <= "00100";
        when "00100" => temp <= "00101";
        when "00101" => temp <= "00110";
        when "00110" => temp <= "00111";
        when "00111" => temp <= "01000";
        when "01000" => temp <= "01001";
        when "01001" => temp <= "01010";
        when "01010" => temp <= "01011";
        when "01011" => temp <= "01100";
        when "01100" => temp <= "01101";
        when "01101" => temp <= "01110";
        when "01110" => temp <= "01111";
        when "01111" => temp <= "10000";
        when "10000" => temp <= "10001";
        when "10001" => temp <= "10010";
        when others => temp <= "00000";
    end case;
end if;
end if;
end if;
end process;
output <= temp ;
end Behavioral;

```


شکل موج های کد بالا به صورت زیر است :

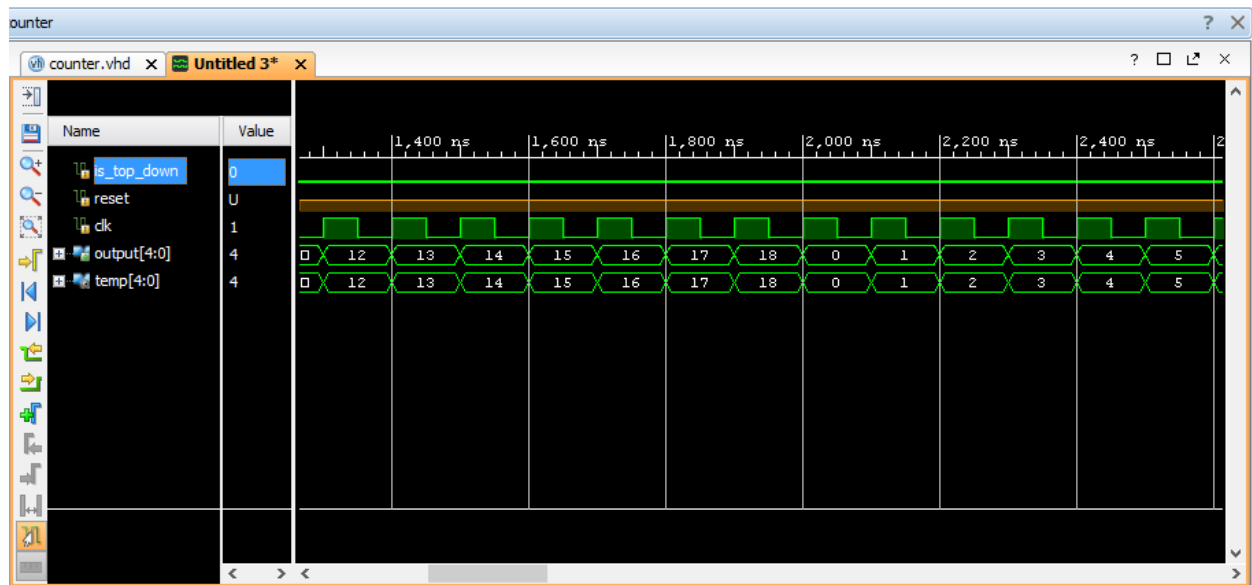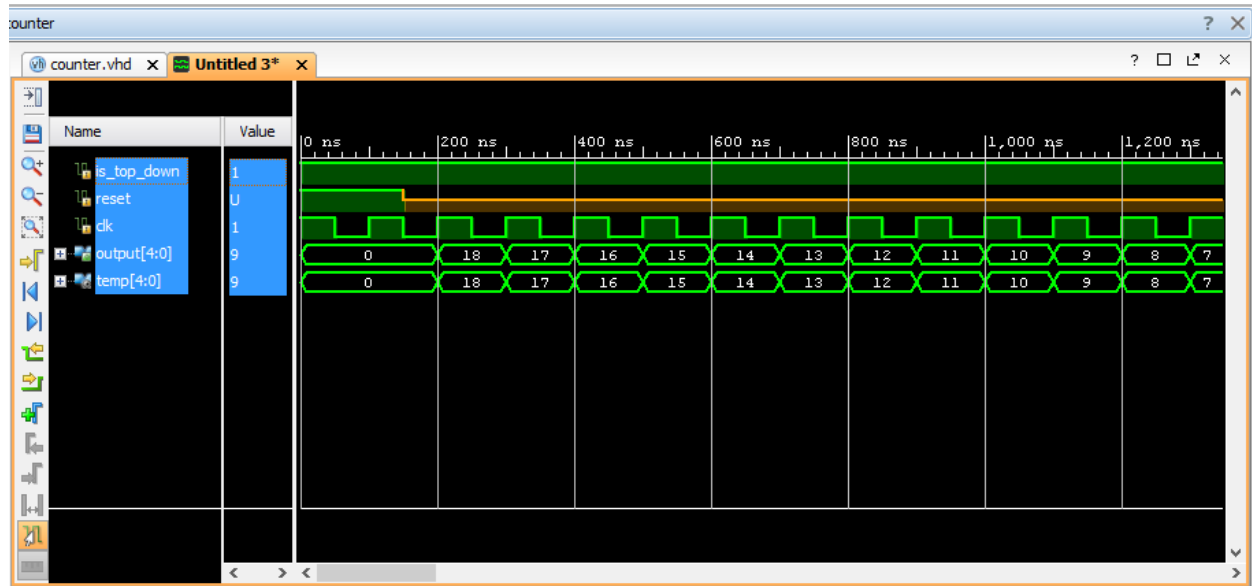

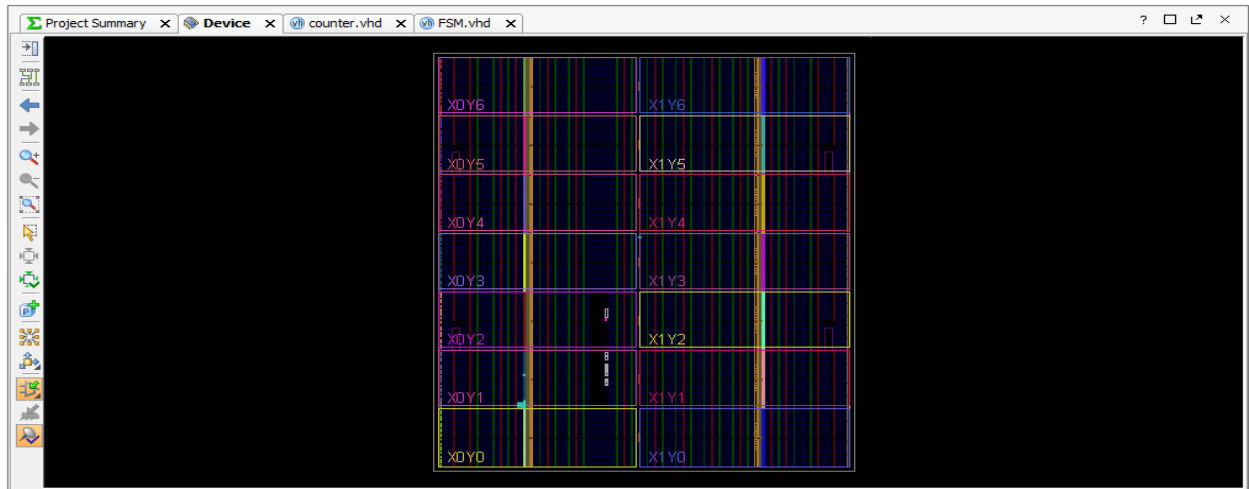همچنین تصویر زیر نشان دهنده سنتز کردن کد بالا می باشد :



برای کد بالا FSM زیر را طراحی کرده ایم :

 

## سوال ۶ :

در ابتدا کد آن را با استفاده از ۳ process مینویسیم :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FSMThreeProcess is Port (
  clk : in std_logic;
  x : in std_logic ;
  reset : in std_logic ;
  y : out std_logic );
end FSMThreeProcess;

architecture Behavioral of FSMThreeProcess is
  type State_type IS (A, B, C, D);
  signal currentState , nextState : State_Type;
begin
  process (x)
  begin
    if (reset = '1') then
      nextState <= A;
    else

      case currentState is
        when A =>
          if x='1' then
            nextState <= B;
          end if;

        when B =>
          if x='1' then
            nextState <= C;
          elsif x='0' then
            nextState <= A;
          end if;

        when C =>
          if x='1' then
            nextState <= D;
```


```
        elsif x='0' then
            nextState <= A;
        end if;

    when D=>
        if x='1' then
            nextState <= D;
        elsif x='0' then
            nextState <= A;
        end if;
    when others =>
        nextState <= A;
    end case;
end if;
end process;

process
begin
    wait until rising_edge(clk);
    currentState <= nextState;
end process;

process(currentState)
begin
    case currentState is
        when D => y <= '1';
        when others => y <= '0' ;
    end case;
end process;
end Behavioral;
```

شکل موج آن به صورت زیر است :

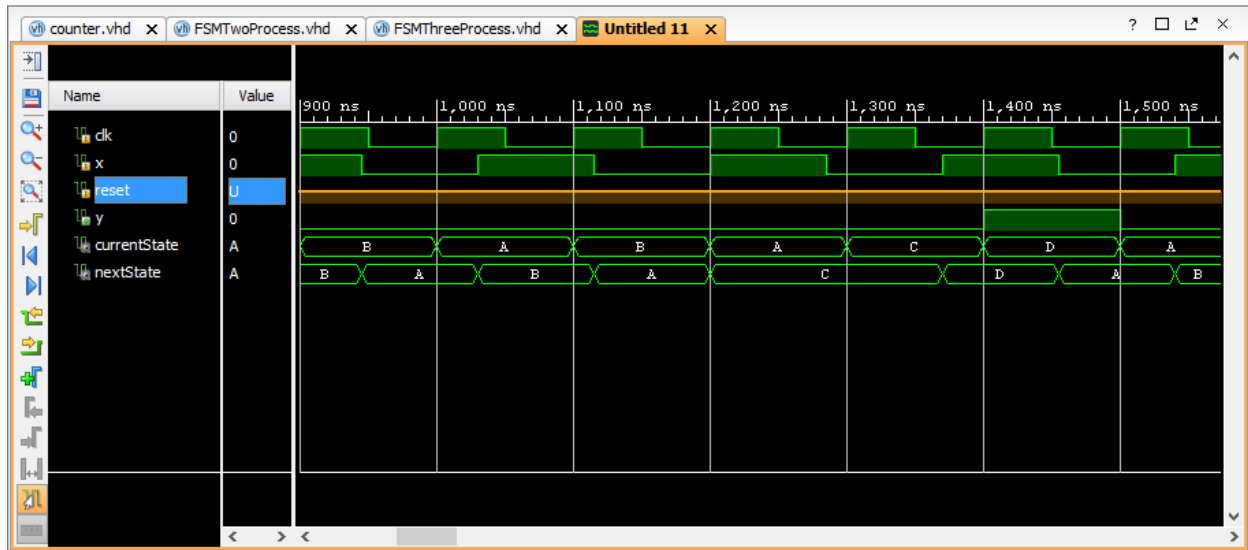

حال آن را با ۲ process پیاده سازی می کنیم :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FSMTwoProcess is Port (
    clk : in std_logic;
    x : in std_logic ;
    reset : in std_logic ;
    y : out std_logic );
end FSMTwoProcess;

architecture Behavioral of FSMTwoProcess is
    type State_type IS (A, B, C, D);
    signal State : State_Type;
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if (reset = '1') then
            State <= A;

        elsif (clk'event and clk = '1') then
            case State is
                when A =>
                    if x='1' then
                        State <= B;
                    end if;
                -- Additional cases for B, C, D would follow here
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
```



```
        end if;


    when B =>
        if x='1' then
            State <= C;
        elsif x='0' then
            State <= A;
        end if;

    when C =>
        if x='1' then
            State <= D;
        elsif x='0' then
            State <= A;
        end if;

    when D=>
        if x='1' then
            State <= D;
        elsif x='0' then
            State <= A;
        end if;
    when others =>
        State <= A;
    end case;
end if;
end process;

process(State)
begin
    case State is
        when D => y <= '1';
        when others => y <= '0' ;
    end case;
end process;
end Behavioral;
```

شکل موج آن هم به صورت زیر است :

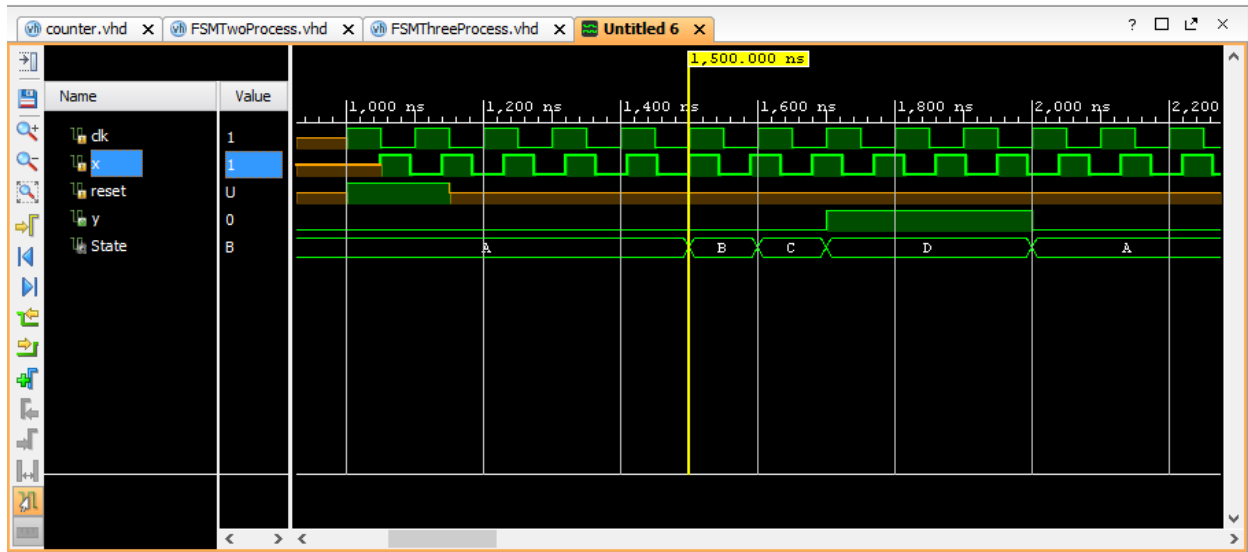

سوال ۷ :

کد ماژول به صورت زیر است :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity divisionBy3 is Port (
  x : in std_logic;
  clk : in std_logic;
  reset : in std_logic;
  y : out std_logic_vector(1 downto 0 )
);
end divisionBy3;

architecture Behavioral of divisionBy3 is
  type State_type IS (A, B, C, D , E, F , G , H , I , J , K);
  signal State : State_Type;
  signal data : std_logic_vector( 7 downto 0 );
  signal temp : integer range 0 to 255;

begin
  process (clk)
```

```

begin
  if (reset = '1') then
    State <= A;

  elsif (clk'event and clk = '1') then
    case State is
      when A =>
        if x='1' then
          State <= B;
        elsif x='0' then
          State <= A;
        end if;

      when B =>
        data(0) <= x;
        State <= C;

      when C =>
        data(1) <= x;
        State <= D;

      when D =>
        data(2) <= x;
        State <= E;

      when E =>
        data(3) <= x;
        State <= F;
      when F =>
        data(4) <= x;
        State <= G;
      when G =>
        data(5) <= x;
        State <= H;
      when H =>
        data(6) <= x;
        State <= I;
      when I =>
        data(7) <= x;
        State <= J;
      when J =>
        if x='0' then

```


---

```
        State <= K;
    elsif x='1' then
        State <= J;
    end if;
when K =>
    State <= A;
    when others =>
        State <= A;
    end case;
end if;
end process;

temp <= to_integer(unsigned(data)) ;


process(State)
variable remember : integer range 0 to 2 ;
begin
case State is
    when K => remember := temp mod 3 ;
        y <= std_logic_vector(to_unsigned(remember, 2));
    when others => y <= "XX" ;
    end case;
end process;
end Behavioral;
```

شکل موج آن به صورت زیر است :

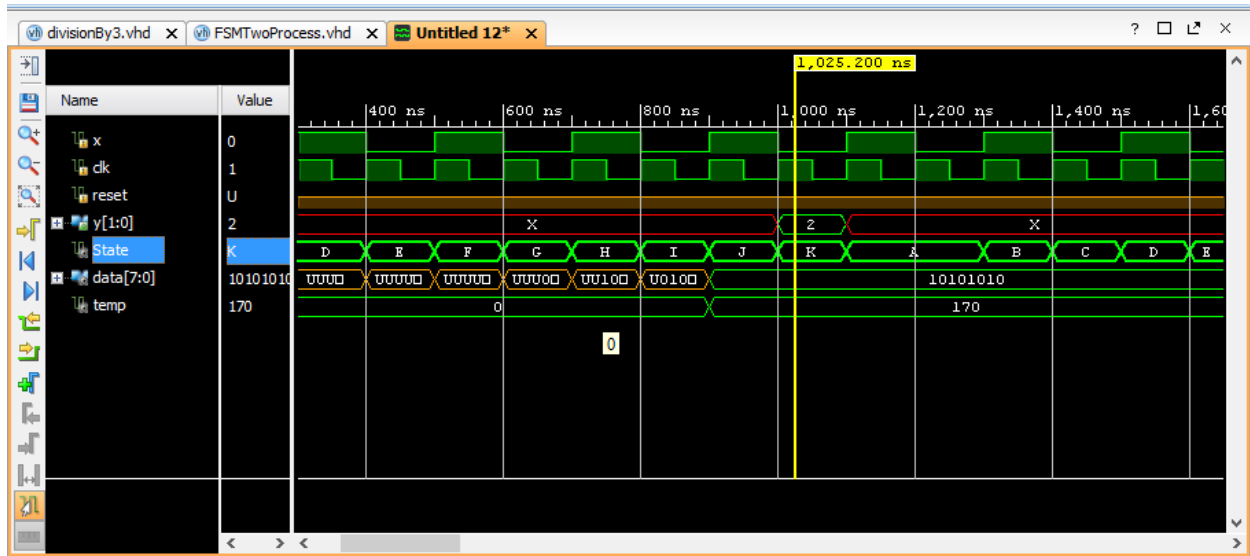

ب) در این توصیف از حالت دو فرآیندی استفاده کردیم که دارای حجم بیشتر است ولی به رفتار نزدیک تر می باشد.

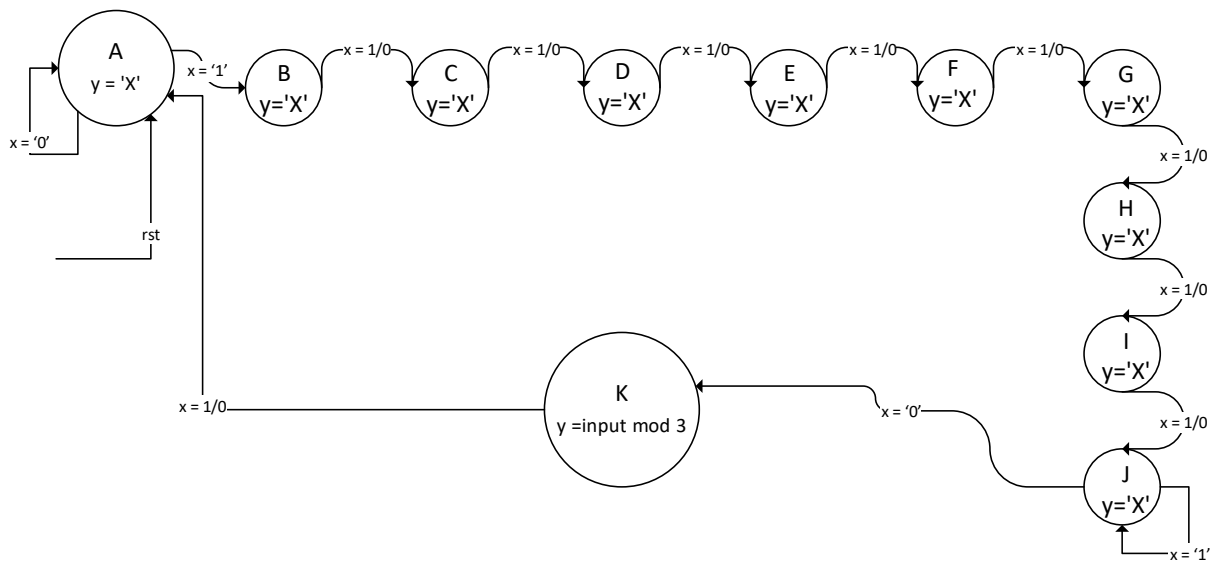برای این سوال FSM زیر را طراحی کرده ایم :



حالات J , ... , C , B به ترتیب مربوط به دریافت بیت های اول تا هشتم است.

## سوال ۸ :

کد این سوال به صورت زیر است :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity average is Port (
input : in natural range 15 to 40;
avg : inout integer := 0 ;
clk : in std_logic
);
end average;

architecture Behavioral of average is


function findAVG (a,b : in natural) return integer is
begin
    if( a = 0 ) then
        return b/16;
    else
        return a+b;
    end if;
end findAVG;

begin

process(clk)
begin
if( clk'event and clk = '1')then
    avg <= findAVG(input , avg);
end if;
end process;
end Behavioral;
```

در اینجا ورودی های اعداد 15,16,17,18,19,19,19,24,27,28,31,32,33,34,35,36 میباشند و همانطور که میبینید میانگین

برابر ۲۳ شده است :

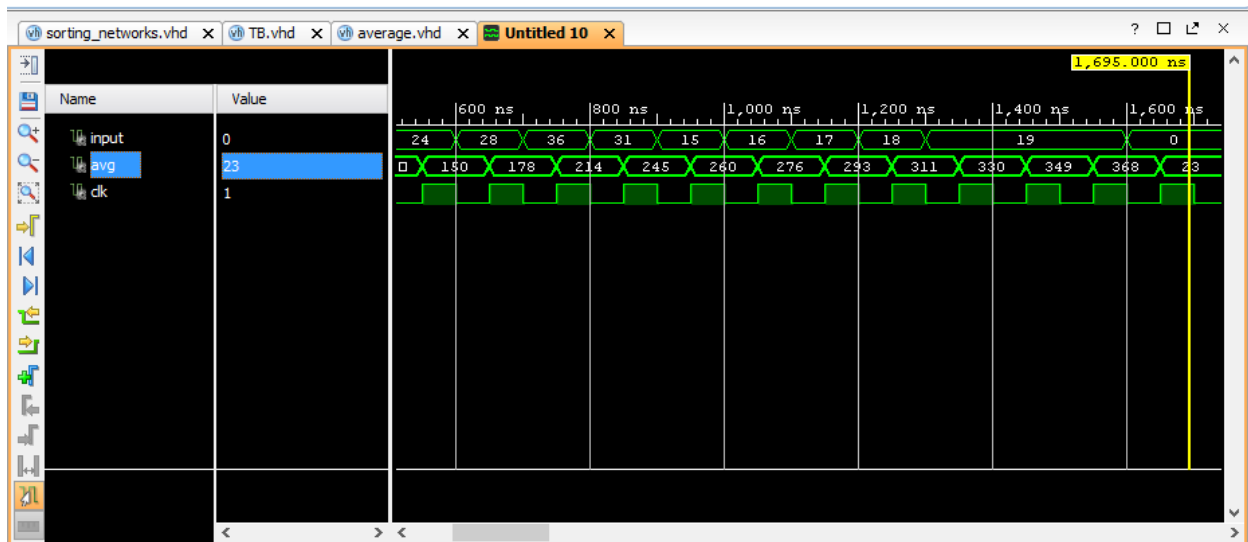

سوال نهم :

کد این سوال به صورت زیر است :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Genom is Port (
input : in std_logic_vector( 1 downto 0 );
reset : in std_logic ;
clk : in std_logic ;
output : out std_logic_vector( 1 downto 0 )
);
end Genom;

architecture Behavioral of Genom is
type State_type IS (start , A, B, C, D , E , F , G , H , I , J , P , Q );
    signal State : State_Type;
    signal foundP : std_logic := '0';
    signal foundQ : std_logic := '0';
begin
    process (clk, reset)
    begin
```

```

if (reset = '1') then
foundP <= '0';
foundQ <= '0';
    State <= start;

elsif (clk'event and clk = '1') then
    case State is
    when start =>
        if input = "11" then
            State <= A ;
        elsif input = "00" then
            State <= I ;
        elsif input = "01" then
            State <= start;
        else
            State <= start;
        end if;
        when A =>
            if input = "11" then
                State <= A ;
            elsif input = "00" then
                State <= B ;
            elsif input = "01" then
                State <= start;
            else
                State <= start;
            end if;
        when B =>
            if input = "11" then
                State <= A ;
            elsif input = "00" then
                State <= I ;
            elsif input = "01" then
                State <= J;
            else
                State <= C;
            end if;
        when C =>
            if input = "11" then
                State <= A ;
            elsif input = "00" then
                State <= D ;
            elsif input = "01" then

```

---



```

        State <= start;
    else
        State <= start;
    end if;
when D=>
    if input = "11" then
        State <= A ;
    elsif input = "00" then
        State <= I ;
    elsif input = "01" then
        State <= J;
    else
        State <= E;
    end if;
when E =>
    if input = "11" then
        State <= A ;
    elsif input = "00" then
        State <= F ;
    elsif input = "01" then
        State <= start;
    else
        State <= start;
    end if;
when F =>
    if input = "11" then
        State <= A ;
    elsif input = "00" then
        State <= I ;
    elsif input = "01" then
        State <= J;
    else
        State <= G;
    end if;
when G =>
    if input = "11" then
        State <= H ;
    elsif input = "00" then
        State <= I ;
    elsif input = "01" then
        State <= start;
    else
        State <= start;
    end if;

```

---

```

        end if;
    when H =>
        if input = "11" then
            State <= A ;
        elsif input = "00" then
            State <= B ;
        elsif input = "01" then
            foundP <= '1';
            foundQ <= '0';
            State <= P;
        else
            State <= start;
        end if;
    when I =>
        if input = "11" then
            State <= A ;
        elsif input = "00" then
            State <= I ;
        elsif input = "01" then
            State <= J;
        else
            State <= start;
        end if;
    when J =>
        if input = "11" then
            foundQ <= '1';
            foundP <= '0';
            State <= Q ;
        elsif input = "00" then
            State <= I ;
        elsif input = "01" then
            State <= start;
        else
            State <= start;
        end if;
    when P =>
        State <= start ;
    when Q =>
        State <= start ;
        when others =>
            State <= A;
    end case;
end if;

```


```

end process;

process(State)
begin
  case State is
    when P =>
      output <= "01";
    when Q =>
      output <= "10";
    when others =>
      if( foundP = '1' )then
        output <= "01";
      elsif foundQ = '1' then
        output <= "10";
      else
        output <= "00";
      end if;
    end case;
  end process;
end Behavioral;

```


در این سوال استیت های A تا H مربوط به تشخیص رشته P میباشند و استیت های J, I, مربوط به تشخیص رشته Q هستند. همچنین استیت P مربوط به هنگامی است که رشته P تشخیص داده شده و استیت Q مربوط به هنگامی است که رشته Q تشخیص داده شده باشد. استیت اولیه برابر با start است. سیگنال های کنترلی foundP, foundQ, سیگنال هایی کنترلی هستند که با آن ها می توانیم وقتی یک رشته P را تشخیص دادیم خروجی را در استیت های دیگر ثابت نگه داریم همچنین

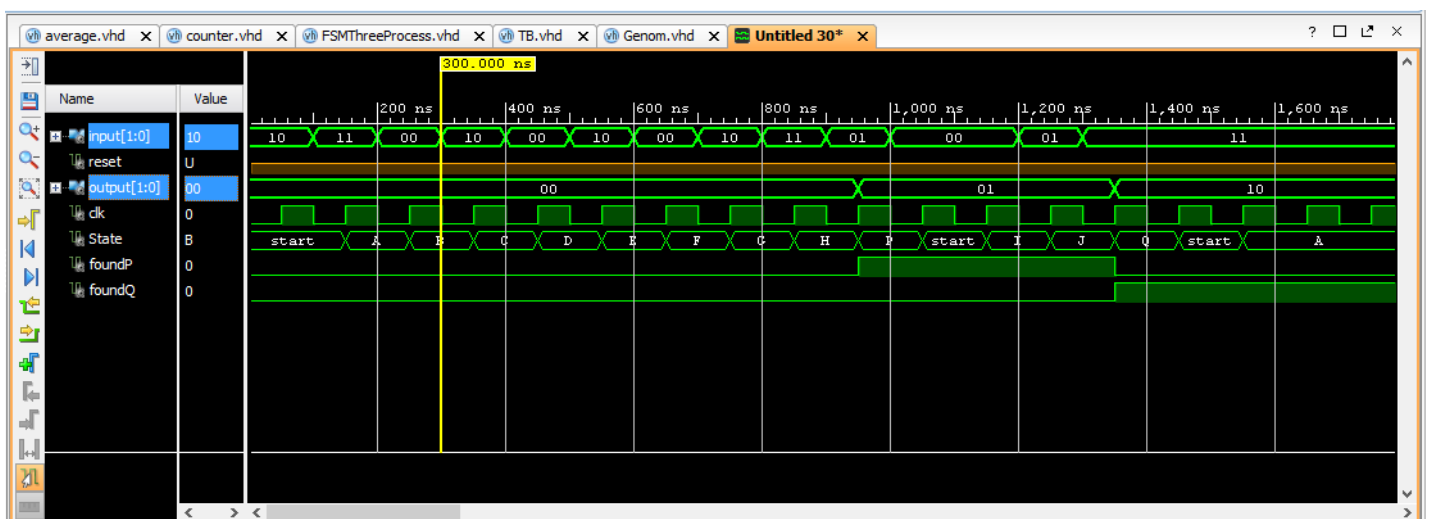

برای تشخیص رشته Q نیز سیگنال foundQ همین کار را میکند. برای کد کردن حروف از قاعده زیر پیروی میکنیم که حرف A برابر 00 ، حرف C برابر 01 ، حرف T برابر 10 ، حرف G برابر 11 است. شکل موج زیر مربوط به رشته ورودی

TGATATATGCAACG می باشد. که در آن هم رشته P یافت می شود و هم رشته Q.

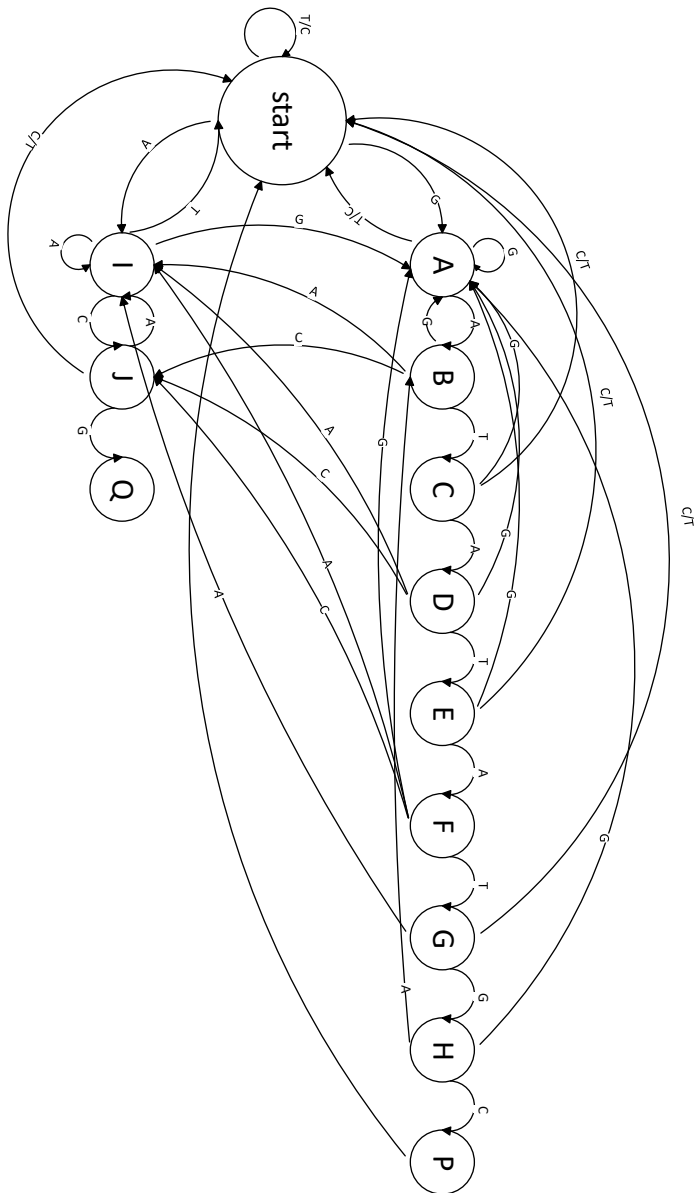برای این سوال FSM زیر را طراحی کرده ایم که در صفحه بعد مشاهده میکنید :



## سوال ۱۰ :

کد این سوال به صورت زیر است :

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

package pkg is
    type array_inout is array (natural range <>) of std_logic_vector(7
downto 0);
end package;

package body pkg is
end package body;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
library work;
use work.pkg.all;

entity sorting_networks is
generic ( N : integer := 10 );
Port (
a : in array_inout( 1 to N );
b : out array_inout( 1 to N )
);
end sorting_networks;

architecture Behavioral of sorting_networks is
component comp_rator is port (
    a : in std_logic_vector( 7 downto 0 ) ;
    b : in std_logic_vector( 7 downto 0 ) ;
    out1 : out std_logic_vector( 7 downto 0 );
    out2 : out std_logic_vector( 7 downto 0 )
);
end component;

signal temp1 : array_inout ( 1 to N * (N-1) / 2);
signal temp2 : array_inout ( 1 to N * (N-1) / 2);
begin
```

```

temp1(1) <= a(1);

Assign: for I in 1 to N-1 generate
begin
    temp2(I) <= a( I+1);
end generate;

F: for I in 1 to N-1 generate
begin
    G: for J in 1 to N-I generate
    begin
        if_G0: if N-I = 1 generate
            comp: comparator port map(temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp2(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), b(1) , b(2));
        end generate if_G0;
        if_G1: if J = 1 and N-I /= 1 generate
            comp: comparator port map(temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp2(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J+N-I), temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J+1) );
        end generate if_G1;
        if_G2: if J = N-I and J /= 1 generate
            comp: comparator port map(temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp2(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp2(((2*N-I)*(I-1)/2)+J+N-I-1), b(N-I+1) );
        end generate if_G2;
        if_G3: if J /= N-I and J /= 1 generate
            comp: comparator port map(temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp2(((2*N-I)*(I-1)/2)+J), temp2(((2*N-I)*(I-1)/2)+J+N-I-1), temp1(((2*N-I)*(I-1)/2)+J+1) );
        end generate if_G3;
    end generate G;
end generate F;

end Behavioral;

```

شکل موج آن به صورت زیر میبایست( مقدار N برابر ۱۰ است ) :

