

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جزوه درس

معماری کامپیوتر

Computer Organization & Design

نسخه 1.5

دکتر زرندی

ترم اول سال 1389

فهرست

3	فصل اول: مروری بر مدار منطقی و حافظه‌های رایانه
4	Latch/Flip Flop
5	: Flip Flop
6	RS-Flip Flop
6	D-Flip Flop
6	JK-Flip Flop
7	مقایسه‌ی مدارهای سنکرون و آسنکرون
8	Decoder
9	Decoder with Enable Input
9	Encoder
9	Encoder اولویت دار
10	MUX
10	Demux
11	Register
12	Tri-State Buffer
12	RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)
14	ROM
15	Content Addressable Memory (CAM)
18	Verilog
24	:Module Instantiation
27	تعریف حافظه:
28	دسترسی به بیت‌ها:
28	سلسله‌مراتب حافظه
32	حافظه‌ی نهان
35	سیاست جایدهی و انواع حافظه‌ی نهان
35	الف) حافظه‌های نهان نگاشت مستقیم:
39	ب) حافظه‌های نهان انجمنی:
42	پ) طراحی مداری حافظه‌های نهان:
43	سیاست جایگزینی

فصل اول

مروری بر مدار منطقی و حافظه‌های رایانه

در ادامه می‌آید


در این بخش در ابتدا یادآوری مختصری از درس مدار منطقی می‌شود سپس با زبان verilog آشنا می‌شویم که برای استفاده از آن برنامه ModelSim پیشنهاد می‌شود که در ضمیمه 1 به طور جامعی مورد بررسی قرار گرفته است.

سپس با حافظه‌های رایانه آشنا می‌شویم. در ابتدا حافظه‌ها را بر اساس سرعت و هزینه در سلسله مراتب حافظه مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس می‌کشیم تا با کمترین هزینه بیشترین سرعت را داشته باشیم. همانطور که می‌دانید حافظه اصلی ارزان اما سرعت آن کم است پس برای اینکه سرعت را بالا ببریم مقداری حافظه پرسرعت را میان حافظه اصلی و پردازشگر قرار می‌دهیم (cache) و می‌کشیم با شیوه‌های مختلف این ارتباط را سریعتر کنیم

سپس فاکتورهای کارایی یک سیستم مورد بررسی قرار می‌گیرد.


Latch/Flip Flop

 در مدار زیر می‌توانیم یک بیت اطلاعات ذخیره کنیم. اما هنگامی که مقدار داده شد دیگر نمی‌توان مقدار ذخیره شده را تغییر داد.





S	R	
0	0	نوشتن 0
0	1	حافظه ای
1	0	نوشتن 1
1	1	

 در مدار روبه رو می‌توان اطلاعات نیز ذخیره کرد، جدول صحت آن به شکل زیر است:



S	R	
0	0	تصادفی
0	1	نوشتن 1
1	0	نوشتن 0
1	1	حافظه ای

  معمولاً رایج است که مدار Latch را با nand و nor می‌سازند.




S	R	
0	0	تصادفی
0	1	نوشتن 0
1	0	نوشتن 1
1	1	حافظه ای

در هر دو حالت 0-0 را تصادفی نامیدیم زیرا چنانچه از این حالت به حالت حافظه‌ای برگردیم نتیجه معلوم نیست و می‌گویند که Race پیش آمده است.

Flip Flop :

 
قادر به ذخیره سازی یک بیت اطلاعات است و برای هماهنگ سازی پالس ساعت نیز دارد.




همانطور که مشهود است تنها زمانی مقدار نوشته می‌شود که $c = 1$ باشد.

در کل برای سادگی طراحی تغییرات المان‌های حافظه همزمان است.

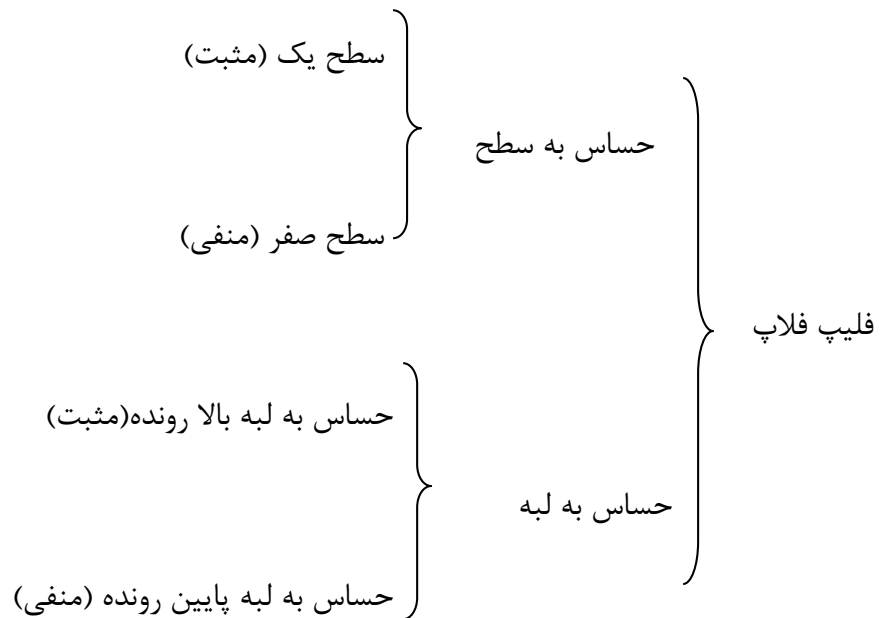فلیپ فلاپی که مدارش را در بالا دیدید حساس به سطح مثبت است، در کل بر اساس این نوع تقسیم بندی به شکل زیر می‌رسیم.




 

در شکل سمت راست فلیپ فلاپ حساس به سطح و در شکل سمت چپ فلیپ فلاپ حساس به لبه نمایش داده شده است.


فلیپ فلاپ‌ها انواع مختلف دارند که به شرح زیر است:

RS-Flip Flop

 


Inputs			Outputs		Comments
S	R	C	Q	Q'	
0	0	↑	Q	Q'	No change
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	?	?	Invalid

D-Flip Flop

 


Inputs		Outputs		Comments
D	C	Q	Q'	
0	↑	0	1	RESET
1	↑	1	0	SET

JK-Flip Flop

 

Inputs			Outputs		Comments
J	K	C	Q	Q'	
0	0	↑	Q	Q'	No change
0	1	↑	0	1	RESET
1	0	↑	1	0	SET
1	1	↑	Q'	Q	Toggle

 برای جلوگیری از حالت race و به وجود آمدن مقدار تصادفی برای پالس ساعت دو بازه‌ی زمانی t_h و t_s تعریف می‌شود که در این بازه مقدار ورودی فلیپ فلاپ نباید تغییر کند.




Setup time: کمترین بازه‌ی زمانی که مورد نیاز است ورودی قبل از گذار پالس ساعت پایدار باشد.

Hold time: کمترین بازه‌ی زمانی که مورد نیاز است ورودی بعد از گذار پالس ساعت پایدار باشد.

مقایسه‌ی مدارهای سنکرون و آسنکرون

مدارهای آسنکرون	مدارهای سنکرون
سرعت این مدارها بالاست.	امکان قطع شدن مدار در آن وجود دارد.
طراحی این مدارات دشوار است.	هم‌شنوایی ^۱ رخ می‌دهد. (به خاطر حجم بالای سیم‌ها)
توان مصرفی پایین.	مصرف سیم بالا می‌رود.
	مشکل تاخیر وجود دارد. (سیم‌های نزدیکتر زودتر کلاک می‌خورند*)
	مدار گرم می‌شود.
	طراحی این مدارها نسبتاً ساده است.

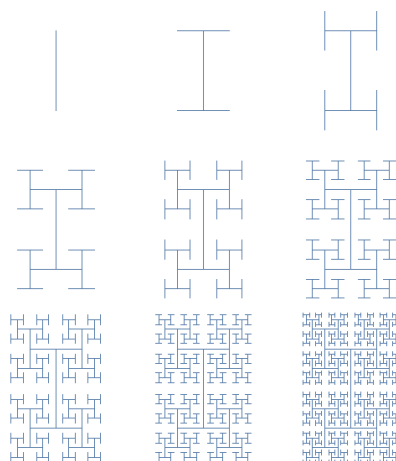
* برای رفع مشکل تاخیر کلاک در مدارهای سنکرون از H-Tree استفاده می‌کنند.



شکل 1 نمونه‌ای از H-Tree

Decoder

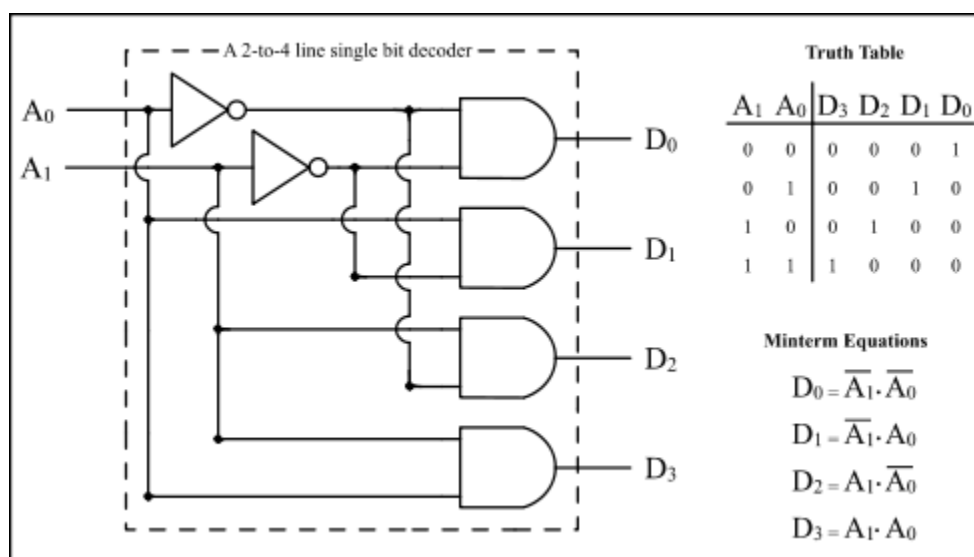
رمزگشا: این گونه عمل می‌کند که n خط ورودی دارد و بر حسب عدد ورودی یکی از 2^n خط خروجی (شماره ورودی) فعال شده و مابقی غیر فعال می‌شوند.



همیشه یک خروجی فعال و مابقی غیر فعال هستند، خروجی فعال خروجی است که کد آن در ورودی داده شده است.

Active High → یک خروجی یک و باقی صفر


Active Low → یک خروجی صفر و باقی یک

 

با استفاده از Decoder (Active High) و گیت Or یا Decoder (Active Low) و گیت And هر تابع منطقی‌ای قابل پیاده سازی است.

Decoder with Enable Input

 در این نوع Decoder خط ورودی En مشخص می‌کند که آیا خروجی‌ای فعال باشد یا خیر.



• $En = 0 \leftarrow$ تمام خروجی‌ها غیر فعال

• $En = 1 \leftarrow$ مانند Decoder عادی

Encoder

رمز کننده: در هر لحظه یک ورودی فعال است و مابقی غیر فعال و در خروجی کد شده‌ی ورودی فعال را خواهیم داشت.



همانند Decoder دو منطق Active Low و Active High دارد.

Encoder اولویت دار

برای ورودی‌ها هم اولویت قائل می‌شویم، به این ترتیب دیگر لزومی ندارد که در ورودی تنها یک خط فعال باشد. در خروجی Encoder اولویت دار چنانچه هیچ یک از ورودی‌ها فعال نباشند در خروجی خط z فعال می‌شود.



MUX

  تسهیم کننده: 2^n خط ورودی و n خط انتخاب دارد و یک خط خروجی، بنا بر ورودی انتخاب خط ورودی را به خروجی منتقل می کند.



Demux

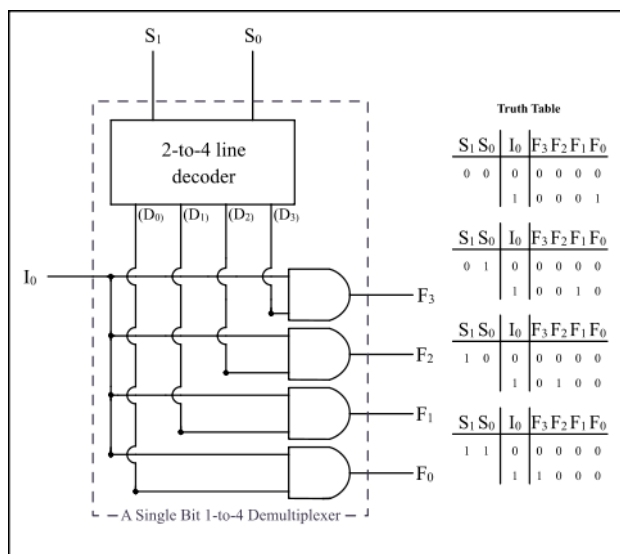 در حقیقت همان Decoder با ورودی Enable است.




سوال: تفاوت *Decoder* و *Demux* در چیست؟


البته تفاوت‌های زیادی ممکن است به نظر برسد اما آنچه اینجا می‌خواهیم بگوییم این است که در *Demux* یک خروجی فعال و مابقی Z هستند اما در *Decoder* یک خروجی فعال و بقیه غیر فعال هستند.

Register

 ثبات: گروهی از فلیپ فلاپ‌ها به عنوان مجموعه‌ی واحد می‌باشند که n بیت را ذخیره می‌کنند.



Parallel in-Parallel out

 

Shift Register


و از انواع دیگر می‌توان به Serial in-Serial out و Rotate اشاره کرد.

- در طراحی‌ها ثابت بدون Load نباید داشته باشیم.
- اگر ثابت output enable باشد می‌تواند خروجی‌ها را HighZ یا فعال کند. به این ترتیب کار MUX را هم می‌تواند انجام دهد.
- در لحظه‌ی بالارونده‌ی کلاک داریم:

$$\begin{cases} \text{if load} = 0 \rightarrow O = Z \\ \text{if load} = 1 \rightarrow O = 1 \end{cases}$$

Tri-State Buffer

 برای اتصال خروجی‌ها به هم از Tri-State یا MUX استفاده می‌کنیم. خروجی این قطعه می‌تواند علاوه بر دو حالت 0,1 دارای حالت سوم باشد که عملاً بصورت امپدانس بالا و یا حالت قطع عمل می‌کند.



RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)

شاید بهتر بود نام این حافظه را Direct Access Memory می‌گذاشتند چرا که می‌توانیم با داشتن آدرس هر خانه‌ی حافظه به طور مستقیم به محتویات آن دسترسی پیدا کنیم. این حافظه از تعدادی خانه یا سلول تشکیل شده است و هر خانه، قابلیت نگهداری یک داده را دارد. هریک از این خانه‌ها با آدرسی منحصر به فرد مشخص می‌شود. آدرس اولین خانه حافظه، صفر است و آدرس هر خانه، یک واحد از خانه‌ی قبلی‌اش بیشتر است، هر آدرس حافظه، قابلیت نگهداری یک یا چند بایت را دارد.



شکل 2 RAMها

داده‌های موجود در RAM قابل پاک شدن و جایگزینی با داده‌های دیگر هستند و هر نوع وقفه‌ای در جریان برق رایانه، موجب از بین رفتن داده‌های موجود در RAM می‌شود. البته در نوع خاصی از RAM ها قابلیت نگهداری داده برای زمان طولانی‌تر وجود دارد. استفاده از این نوع حافظه‌ها، برای نگهداری موقت اطلاعات تا زمان پردازش یا انتقال نتایج به بیرون از رایانه و یا ذخیره در حافظه‌های جانبی است. داده‌های مورد نیاز پردازنده ابتدا وارد RAM شده و سپس پردازش روی آنها صورت می‌گیرد. به RAM، حافظه خواندنی و نوشتنی (RWM) هم می‌گویند.


از نظر تکنولوژی ساخت، دو نوع RAM وجود دارد:

1. Dynamic RAM (DRAM)

 
2. Static RAM (SRAM)

DRAM نسبت به SRAM دارای سرعت دسترسی پایین‌تر و هزینه‌ی ساخت کمتر است. در این نوع حافظه اطلاعات باید به طور مرتب تجدید شوند و گرنه از بین خواهند رفت (البته این کار به صورت خودکار صورت می‌گیرد). از DRAM ها در ساخت حافظه‌ی اصلی استفاده می‌شود. به خاطر هزینه‌ی بالای SRAM معمولاً در حافظه‌ی نهان از آن استفاده می‌شود و حافظه‌های با حجم بالا معمولاً DRAM هستند.

ساختار داخلی SRAM و DRAM در شکل‌های زیر آمده است.



شکل 3 ساختار داخلی SRAM

 

شکل 4 ساختار داخلی DRA

در جدول زیر مقایسه‌ی این دو نوع RAM آمده است.

جدول 1 مقایسه‌ی SRAM, DRAM

مزایا	معایب	RAM
هزینه‌ی کم چگالی بیتی بیشتر	نیاز به Refresh دارد توان مصرفی بالا سرعت پایین	DRAM
توان کم سرعت بالا نیاز به Refresh ندارد	هزینه‌ی زیاد چگالی بیتی کمتر	SRAM

◀ SDRAM (Synchronous DRAM) نوعی از DRAM است که با کلاک پالس Refresh می‌شود.

◀ DDR RAM (Double Data Rate RAM) نوعی از RAM است که هم در لبه‌ی بالارونده و هم لبه‌ی پایین‌رونده Read, Write می‌کند.

ROM

حافظه‌ای است فقط خواندنی که محتوی آن یکبار نوشته شده و پس از نصب در کامپیوتر تغییری در آن داده نمی‌شود.

معمولاً از این حافظه برای ذخیره برنامه هائی نظیر bootstrap loader که برای راه اندازی اولیه کامپیوتر مورد نیاز هستند استفاده می‌شود.


این حافظه انواع مختلفی دارد:

◀ PROM: ROM‌هایی که هنوز برنامه نویسی نشده و تنها یک بار می‌توان روی آن نوشت.

◀ EPROM: PROM‌هایی که قابلیت پاک کردن هم دارند (با استفاده از اشعه ماوراء بنفش)

◀ EEPROM: برای پاک کردن نیاز به ماوراء بنفش نیست و با برق پاک می‌شود.

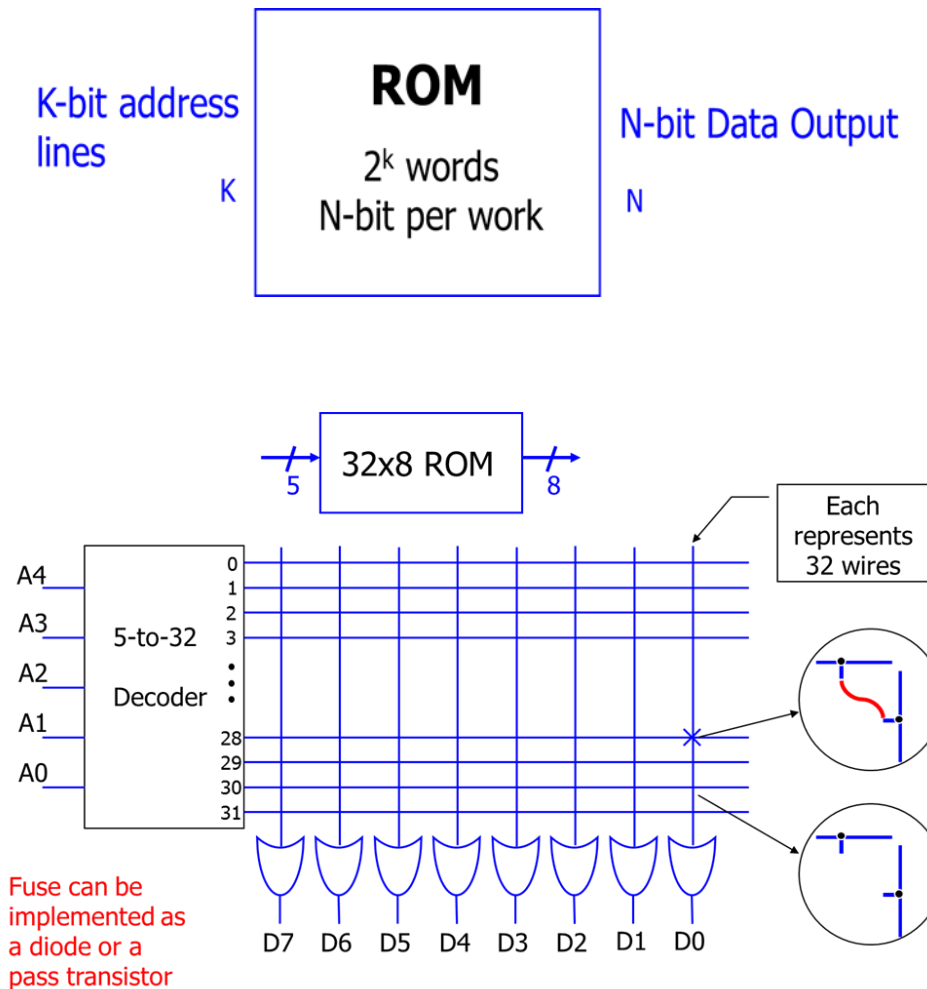اطلاعات باینری بطور دائمی در حافظه ذخیره می‌شوند و با قطع برق از بین نمی‌روند.




در این شکل یک ROM با ابعاد 32×8 آورده شده است که برای برنامه نویسی می‌بایست فیوز خط مربوطه را بسوزانیم.


Content Addressable Memory (CAM)

تا به حال به طرز کار حافظه‌ی انسان دقت کرده‌اید؟ اغلب با دیدن یک تصویر ناقص، بلافاصله کامل آنرا به خاطر می‌آورید، یا با دیدن تصویر یک شخص سریعاً نام او را می‌گویید، یا با خواندن یک متن سریعاً تمامی مطالب مربوط به آن را به ذهن می‌آورید. در واقع ذهن انسان یک نوع حافظه‌ی آدرس‌دهی شده بر اساس محتوای (Content Addressable Memory). همانگونه که از این نام مشخص است در این نوع حافظه، با دادن محتوای یک خانه از حافظه، بلافاصله آدرس آن به عنوان خروجی داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حافظه انسان با حافظه کامپیوتر در نوع آدرس‌دهی است. در حافظه کامپیوتر اساس کار بر پایه آدرس خانه‌های حافظه یا آدرس اطلاعات بر روی حافظه دائم است. به عنوان مثال برای دستیابی به یک تصویر یا متن خاص، باید آدرس حافظه یا فایل مربوط به آن تصویر یا متن را داشته باشید. اما با داشتن خود تصویر یا متن نمی‌توانید به سادگی

 آدرس حافظه مربوطه را بیابید. اینجا بود که ایده‌ی ساخت حافظه‌هایی بوجود آمد که بتوانند بر اساس محتوا جستجو کنند.




حافظه های آدرس پذیر

 

حافظه های CAM

 همانطور که در شکل ملاحظه می‌کنید در حافظه‌های قدیمی با دادن آدرس، محتوای آدرس را دریافت می‌کردیم در حالیکه در حافظه‌ی CAM با دادن محتوا آدرس داده‌ی مشابه با داده‌ی ورودی را پیدا می‌کنیم. طرز کار حافظه‌ی CAM به این صورت است که داده‌ی ورودی همزمان با تمام اطلاعات موجود در حافظه مقایسه می‌شود و اگر خود داده در حافظه وجود داشت، می‌گوییم Match رخ داده است.




شکل 5 حافظه‌ی CAM

شکل 5 حافظه‌ی CAM ای را نشان می‌دهد که طول داده‌ی ورودی آن n باشد و در حافظه m کلمه داشته باشد. بیت i ام ورودی با بیت‌های i ام تمام کلمه‌ها XOR می‌شود. به وضوح کلمه‌ای مورد نظر ماست که نتیجه‌ی این XOR برای تمام بیت‌های آن صفر باشد. یعنی در واقع mn مقایسه کننده داریم. این تعداد مقایسه‌گر توان مصرفی را به شدت بالا می‌برد. به طوری در مورد مقایسه‌ی CAM و سایر حافظه‌ها می‌توان گفت :

توان مصرفی آدرس پذیرها > توان مصرفی CAM

مساحت² آدرس پذیرها $\sqrt{2}$ \approx مساحت CAM

 همانطور که گفته شد پس از XOR، برخی از کلمات کاملاً با ورودی برابر می‌شوند که در این حالت می‌گوییم Match رخ داده است. به حالتیکه در آن بیش از یک Match رخ دهد Multiple Match می‌گوییم. در این حالت با تابعی مشخص یکی از این نتایج برگردانده می‌شود.



شکل 6 نمای کلی CAM در سیستم

2 هزینه‌ی سخت افزاری یا HWCost معمولاً به هزینه یا مساحت تعبیر می‌شود. مساحت در واقع متناسب با تعداد ترانزیستورهاست.

Verilog

کامپیوتر را به سطوح تجریدی تقسیم می کنند.

سه زبان برای سخت افزار داریم :

System C, VHDL, Verilog

به جند دلیل از Verilog استفاده می کنیم :

Keywordهای سخت افزاری بهتری دارد.

سطوح تجرید مختلف را پشتیبانی می کند.

وقتی با Verilog برنامه نویسی می کنیم فایلی با پسوند v ساخته می شود که محتوایش توصیف سخت افزار است و اصطلاحاً می توان آن را شبیه سازی کرد. برای شبیه سازی باید از سیمولاتور استفاده کنیم. ما از Modelsim استفاده می کنیم.

توجه کنید که در اینجا چیزی به نام برنامه نداریم بلکه در واقع ما یک توصیف می نویسیم.

هر کد Verilog با یک module شروع می شود. ماژول های تو در تو نداریم. اما می توان در یک ماژول، ماژول دیگری را instantiate کرد. در واقع ماژول ها componentهای سخت افزاری اند.

Verilog به C نزدیک است، برای مثال Verilog هم مانند C حساس به حروف کوچک و بزرگ است. در Verilog هر جمله یا statement باید به ';' ختم شود غیر از endmodule

کدهای HDL کدهای parallel یا موازی هستند و نه sequential. یعنی همه ی مولفه ها مستقل از هم و موازی با هم کار می کنند. پس ترتیب مهم نیست و همه ی جملات موازی با هم اجرا می شوند.

به عنوان مثال:

```
module
    -----
    Declarations
    -----
    Parallel Statements
    -----
endmodule
```

قسمت اول در واقع المان‌های مولفه مثل سیم و گیت‌ها و .. خواهند آمد مثل
reg , wire , parameter , input , output , task , function ,

در واقع یک سری سمبل تعریف می‌کنیم تا در قسمت statement از آنها استفاده کنیم.

بسته به نوع سطح تجرید statement‌های متفاوتی خواهیم داشت.

Parallel statement‌ها چند نوع دارند:

1. Behavioral

a. Initial statement

b. Always statement

2. Module instantiation

a. برای شیء گرفتن از ماژول‌های دیگر

3. Gate instantiation

4. UDP instantiation (User Defined Primitive)

a. Gate Level


b. Switch Level

هرگاه احساس کنیم که یک Basic Element در خود verilog نباشد می‌توان با UDP آن را
تعریف کرد.

 5. RTL (Register Transform Level/Language) یا Continues Assignment

بعضی از شرکت‌هایی که FVGA و IC‌های برنامه پذیر تولید می‌کنند، همراه IC، HDL و سیمولاتور هم تولید
می‌کنند. البته نرم افزارهای ویژوال برای تولید کد هم وجود دارد.

بهتر است همیشه برای نوشتن VHDL دیاگرام بکشیم مثلاً در شکل زیر 4 تا ماژول باید تعریف کنیم. ابتدا
ماژول‌های 1 و 2 و 3 و در سپس شماره 4 که باید در آن 1 و 2 و 3 را instantiate کنیم.



چند نکته :

1. UDP خاص کاربر است.
2. در واقع خود UDP و گیت‌ها هم نوعی ماژول هستند.
3. تمام مولفه‌ها به هم وصلند و با هم کار می‌کنند و هر مولفه به شرط ورودی گرفتن خروجی می‌دهد.
4. مدارها باید پایدار باشند که وقتی گرفت بالاخره به یک حالت stable برسد.

معرفی کلمات کلیدی Verilog :

◀ reg یعنی رجیستر می‌خواهیم.


◀ Wire یعنی سیم می‌خواهم.

اما چرا از اینها استفاده می‌کنیم؟

اگر نگوییم سیم داریم هم کد کار می‌کند. در واقع این شبیه ساز است تا سمبول‌ها و مولفه‌های داخل کد را بفهمد و بتواند برای خودش Symbol Table بسازد.

مثال :

MyOr توصیف ماژول :

 

بعد از کشیدن شکل می‌بایست سطح تجرید را مشخص کنیم. (همیشه با سطح گیت کار می‌کنیم مگر اینکه ذکر کنیم با RTL)

رسم است که ابتدا خروجی ماژول را بنویسند

```
module MyOr(c, a , b)
    Output c;
    Input a, b;
    ...
endmodule
```

حالا به جای سه نقطه در چند سطح تجرید می‌نویسیم.

1. سطح گیت :

اسم ماژول هم اهمیتی ندارد و بیشتر برای سیمولاتور است.

```
MyOr mo(c, a , b);
```

2. سطح RTL :

این همان مفهوم لحیم کاری در سخت افزار است.

```
assign c = a|b;
```

عبارت بالا یک Continues Assignment است.

3. سطح Behavioral:

Always statement همیشه استفاده و اجرا می‌شود اما initial statement یعنی فقط در $t=0$ اجرا شود که برای initialize کردن ورودی‌ها به کار می‌رود.

Always به تنهایی خوب نیست چون سیمولاتور را مشغول می‌کند برای همین sensitivity list جلوش می‌گذارند (با پرانتز) که هر وقت تغییر کردند، اجرا شود و مثلاً در اینجا هر وقت a یا b تغییر کند:

```
always @ (a or b)
begin
    c = a|b;
end
```

عبارات بین `begin` و `end` به صورت ترتیبی اجرا می‌شوند. دستورات داخل این بلوک نیاز به `assign` ندارند و عملاً دستورات نرم افزاری اند. توجه کنید که متغیرهایی که در سمت چپ قرار می‌گیرند باید `holder` باشند. سیم `holder` نیست پس در اینجا یک رجیستر هم سر راهش می‌گذاریم یعنی :

```
module myor(c , a , b)
    output c;
    input a, b ;
    reg c;
always @ (a or b)
begin
    c = a|b;
end
endmodule
```

در Verilog می‌توان Hierarchical Abstract Level داشت و چند تا سطح تجزید هم می‌توان با هم گذاشت.

دقت کنید که سر ورودی و خروجی رجیستر گذاشتیم و اینها می‌توانند دوباره تعریف شوند.

اگر اسم رجیستر را عوض کنیم مثلاً x می‌گوییم:

```
always @ (a or b)
begin
    x = a|b
end
assign c=x;
```

یک سیم یا `input` یا `output` و یا `inout` است.

مثال Full Adder:

```
module fulladder(s, x, a, b, c)
    output s, x;
    reg s, x;
    input a, b ,c;
    always @ (a or b or c)
    begin
        s = a ^ b ^ c;
        x = (a & b) | (b & c) | (c & a);
    end
endmodule
```

RTL:

```
assign x = (a & b) | (b & c) | (c & a);
assign s = a ^ b ^ c;
```

در این حالت RTL، به صورت موازی اجرا میشود. هرگاه عبارات سمت راست تغییر کنند، دستورها موازی با هم اجرا می‌شوند.

Gate Level:

```
and a1 (w1, b, a);
and a2 (w2, b, c);
and a3 (w3, a, c);
or o1(x, w1, w2, w3);
```

میتوان گیت‌ها را دوورودی هم گرفت. در اینجا w1 هم ایجاد شد که اینها را باید در Declaration بیاوریم.

```
xor x1(s, a, b, c);
output x, s;
input a, b, c;
wire w1, w2, w3;
```

میتوان خط فیدبک هم به همین صورت تعریف کرد.

◀ در سطح گیت نیازی به assign نیست. Assign فقط در RTL استفاده میشود.

◀ دقت میکنیم که هر چه به سطوح پایین تر میرویم، جزئیات بیشتری را میبایست توصیف کرد و توصیف طولانی تر میشود. برعکس هر چه به سطوح بالاتر میرویم، توصیف راحت تر است.

تمرین: مدار هر یک از موارد زیر را در سطح گیت توصیف کنید. با استفاده از *TestBench*

در محیط *ModelSim* شبیه سازی کنید.

الف) *Decoder 2->4*

ب) *Encoder 8->3*

ج) *Mux 4X3 -> 1X3*

د) *DeMux 1->8*

ه) *4 bit comparator*

Module Instantiation

مثال:

```

module x;
.
.
.
myor mo1(x, y, z);
.
.
.

```

گاهی به ازای هر ماژول توصیف شده یک ماژول تست بنچ برای آن مینویسم که نقش Input Generator را برای آن ایفا کند. در ModelSim هم میتوان اینطور ورودی داد و هم میتوان سیگنالها را تک تک وارد کرد.

Test Bench: مداری که مدار دیگر را تست میکند. بعضی از نرم افزارها مانند ModelSim قابلیت ایجاد این مدارها را در خود دارند.

کار بهتر این است که یک ماژول جدا برای TestBench نوشته شود. مثلاً TestBench برای FA:

```

module fa(s, x, a, b, c);
.
.
.
endmodule;
module tb (a, b, c);
output a, b, c;
reg a, b, c;
initial
    begin
        a = 1;
        b = 0;
        c = 1;
    end
endmodule

```

اما این دو را باید به هم متصل کرد. در ادامه ی قبلی میگوییم:

```

module tester:
    wire p, q, r, m, n;
    fa mfa (m, n, p, q, r);
    tb mtb (p, q, r);
endmodule

```

برای اینکه به عنوان ورودی به تابع دیگر به ترتیب دلخواه خودمان بدهیم، از call by name استفاده میکنیم.

مثلاً

```
tb mtb (. c( r), . b(q), . a(p))
```


با ModelSim موقع شبیه سازی کردن میپرسد که top Module چیست. مثلا در اینجا Tester است. البته در این مورد خودش متوجه میشود وگرنه اگر ماژول‌ها هم سطح بودند، میپرسید.

تذکر: سایت www.opencores.com کدهای توصیفی open دارد.

اگر بخواهیم ورودی‌های مختلف و با حالات مختلف بدهیم، میتوانیم از تاخیر (#) استفاده کنیم، یعنی:

```
module tb (a, b, c);
```

```
.
.
.
```

```
    c = 1;
    #5 c = 0;
```

```
    .
    .
    .
```

این یعنی c را 5 واحد زمانی دیرتر مساوی صفر قرار دهد و همینطور میتوان مقدار داد یعنی:

```
#5 c = 0;
```

```
#5 b = 0;
```

وقتی #5 رسید یعنی 5 واحد صبر کن چرا که begin و end حتما sequential اجرا میشود. مثلا بگوییم:

```
#5 c = 0;      t = 5
#5 b = 0;      t = 10
C = 1;         t = 10
#15 a = 0;     t = 25
```

پیش فرض واحد زمانی 1 ns است اما directive دارد. همه directive‌ها با ' شروع میشود. مثلا میگوییم:

```
'Timescale      1ns/100ps (دقت)
```

```
'Timescale      1ns
```

Directive‌های مختلفی وجود دارد. مثلا undefined var یعنی چیزهایی که تعریف نکردیم را مثلا از نوع wire تعریف کنیم و یا:

```
'Include A. v
```

گاهی برای تاخیر می‌خواهیم نایستد. یعنی #5 c = 0; باشد اما دستورات بعدی را همان لحظه ادامه دهد.


در اینجا دو نوع assignment داریم:

1. Blocking assignment
2. Non-blocking assignment

مثلا در دستورات قبلی از نوع اول است که سیمولاتور می‌ایستد. برای حالت دوم می‌گوییم:


```
#5 b<=0;
```
 
```
a=1;
b=0;
c=1;
#5 c=0;
#5 b=1;
      c=1;
#15 a=0;
```



حال فرض کنید به جای تمام=های بالا، \leq بود:
 
```
a=1;
b=0;
c=1;
#5 c=0;
#5 b=1;
      c=1;
#15 a=0;
```



مثلا اگر به جای خط پنجم $b \leq 1$ باشد، زمان ها 5 و 10 و 25 میشود. برای \leq میتوان # را برداشت. = یعنی این دستورات را انجام بده بعد سری بعدی ها را انجام بده.

```
a=1
b=a&b
```

```
a<=1
b<=a&b
```

در اینجا در مورد \leq ها، دستورات همزمان انجام میشوند یعنی لزما $a=1$ نیست، با a قبلی و b عمل & انجام میشود و همزمان 1 به a و $a \& b$ به b میرود.

دقت کنیم که دستورات دنباله‌ای انجام میشوند.

اگر هم $c=0$ باشد و هم $c=1$ آنگاه $c=x$ میشود اما در طراحی‌ها نباید این مورد را داشته باشیم. (یعنی x و z نباید داشته باشیم)

فرض کنید نیاز داریم چند خط که دنباله‌ای هستند را به طور موازی اجرا کنیم. میتوان وسط قسمت دنباله‌ای، fork - join باز کنیم تا موازی اجرا شوند.

```
begin
    ...
    fork
        ....
    join
    ....
end;
```

دستورات داخل fork-join موازی اند و \leq نیز برای موازی اجرا کردن است ولی فقط برای assignment ولی دستور fork join برای assignment نیز هست.

تعريف حافظه:

```
reg a; → 1 bit
reg pc [32:1]; →
```

32	31	30					...		2	1
----	----	----	--	--	--	--	-----	--	---	---

reg pc[1:32]; →

1	2	3					...		31	32
---	---	---	--	--	--	--	-----	--	----	----

حافظه، آرایه‌ای از

ثبات هاست. مثلا 1KB یعنی $8 * 1024$ را چگونه میگوییم:

```
reg [0:1023] mem [7:0] ;
```

یعنی از سلول [7:0] به اندازه 0:1023 تکرار کن، یعنی

7	6	5	4	3	2	1	0
.							
.							
.	ردیف 1023م						

دسترسی به بیت ها:

```
reg pc [0:31];
pc [5];
reg pc [48:17]
pc [10]; → syntax error
reg [0:1023] mem [7:4];
```

یعنی برای دسترسی به سطر چهارم، اول کل 7 بیت را در یک رجیستر بگذاریم یعنی:

```
reg temp [7:10]
...
temp = mem [4];
temp [6]; → دسترسی به سطح چهارم و بیت ششم
```

حال فرض کنید بخواهی بیت ششم آرایه ی mem را بگیریم. Part selection هم داریم. مثلاً

```
reg a [48:17];
temp = a [48:40]; → part selection
```

اما برای بیت ششم آرایه و یا ساختن یک رجیستر مجازی:

```
reg temp [7:0];
...
temp = {pc [43:40] , a, pc[12,10]} + 10
و یا:
{. ..} = {. ..} + 10
```

مثلاً میتوان گفت [40,43] pc و ..

برای اعداد حالت عادی دهنده ی است:

دودویی: b'11101101

"_" نوشته میشود ولی فقط برای خوانایی است → b'1110_1101: جداسازی

برای for و .. باید int تعریف کنیم. میتوان در تعریف نوشت:

```
integer i;
assign w1 = {p [31,1] , a}
```

سلسله مراتب حافظه

فرض کنید مدیرعامل یک شرکت سخت افزاری ساخت قطعات کامپیوتری هستیم و می خواهیم محصولی را ارزه کنیم که هم از نظر کارایی خوب باشد و هم قیمت بالایی نداشته باشد. برای دستیابی به این مهم باید دو

محدودیت متضاد را در نظر بگیریم: پول (یا به تعبیری دیگر هزینه‌ی سخت‌افزاری) و کارایی (سرعت و حجم). باید سعی کنیم با حداقل پول به بیشترین کارایی برسیم.

طبیعتاً در مورد حافظه‌ها هم دو عامل پول و کارایی مهم‌اند. از این حیث می‌توان حافظه‌ها را دسته‌بندی کرد:

1. Flip Flop

2. Register

3. Register File: در طراحی CPU ممکن است از تعداد زیادی رجیستر استفاده کنیم. بدین ترتیب بهتر است آنها را سازماندهی کرده و هر چندتایی (حداقل 8 و حداکثر 256 تا) را در یک دسته قرار دهیم. هر کدام از این دسته‌ها را یک Register File\Bank می‌گویند.

4. Cache

5. Main Memory

6. Magnetic Disk: مثل هارد و فلاپی و ..

7. Optical Disk: مثل CDها

8. Tape ها و کارت پانچ‌ها: Tape ها برای ذخیره‌ی انبوهی از اطلاعات و به عنوان آرشیو مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها ضعف آنها ترتیبی^۳ بودن دسترسی و لذا سرعت کم دسترسی به اطلاعات آنهاست. البته این نوع حافظه‌ها انتها ندارند و این خود می‌تواند یک مزیت باشد.

در این تقسیم‌بندی از بالا به پایین سرعت کاهش یافته اما در عوض قیمت و حجم (ظرفیت) افزایش می‌یابد.

اما فرض کنیم بخواهیم یک کامپیوتر را با تمام متعلقات آن به مشتری ارزه کنیم. به نظر شما چه نوع حافظه‌ای را در این کامپیوتر قرار دهیم؟ اگر کل حافظه‌ی آن از نوع Flip Flop باشد یا کل آن از نوع Tape باشد، خوب است؟ عامل پول را چطور در نظر بگیریم؟ بهترین کار آن است که از هر نوع حافظه درصدی در کامپیوترمان داشته باشیم.

اگر حجم حافظه استفاده شده از سطح i ام را در این کامپیوتر خیالی با Ci نشان دهیم، داریم:

$$c_1 < c_2 < \dots < c_8$$

اگر زمان دسترسی⁴ مؤلفه‌ی i ام را با d_i نشان دهیم:

$$d_1 < d_2 < \dots < d_8$$

که البته به طور تقریبی:


$$d_1 \cong 4ns$$

$$d_4 \cong 10ns$$

$$d_6 \cong ms$$

$$d_8 \cong s$$

همانطور که گفتیم در طراحی یک کامپیوتر تمام این سطوح وجود خواهند داشت، اما مکانیزم دسترسی به اطلاعات در این طراحی به گونه‌ای است که تا آنجا که بتوانیم داده‌ها را در سطوح بالا نگهداری می‌کنیم و در صورتی که به داده‌ای نیاز داشته باشیم، از بالاترین سطح شروع کرده و در صورتی که داده موجود بود (hit) که هیچ و اگر نبود (miss) به سطح پایین‌تر می‌رویم. به این ترتیب چون مطمئنیم داده‌ی مورد نیاز لااقل در پایین‌ترین سطح موجود است، ختماً در مرحله‌ای داده را خواهیم یافت. شمای کلی کار با هر مؤلفه‌ی حافظه در زیر آمده است.

 

برای یک مؤلفه‌ی خاص، بهترین حالت آن است که همه‌ی درخواست‌ها hit شوند. پس برای ارزیابی کارایی یک مؤلفه Hit Ratio را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\text{Hit Ratio} = \frac{\#hits}{\#hits + \#misses}$$

هدف آن است که سطوح بالای حافظه را طوری طراحی کنیم که Hit Ratio را برای آنها بالا ببریم. در بادی امر این موضوع چندان ممکن به نظر نمی‌رسد اما کاربر کانپیوتر یک انسان است؛ انسانی که ذهنی ساخت‌یافته دارد و نحوه‌ی فکر کردن او به مسائل دارای نظم خاصی است. به همین دلیل می‌توان حافظه‌هایی ساخت که Hit Ratio بالایی دارند. مثلاً این نسبت در حافظه‌های نهان^۵ بیش از 94 درصد است!

فرض کنید Hit Ratio مؤلفه‌ی حافظه در سطح i ام را با h_i نشان دهیم. در واقع می‌توان h_i را احتمال حضور داده در سطح i ام دانست. بدیهی است که $h_8=1$. با این توصیف، به راحتی و با استفاده از مفاهیم امید ریاضی، می‌توان رابطه‌ی زیر را برای متوسط زمان دسترسی به داده به دست آورد:

$$\begin{aligned} \text{Average Access Time} \\ = h_1 d_1 + (1 - h_1)(h_2 d_2 + (1 - h_2)(\dots (h_{n-1} d_{n-1} + (1 - h_{n-1}) d_n) \dots)) \end{aligned}$$

اما چرا در پرانتز دوم $h_2 d_2$ گذاشتیم و چرا به جای آن $h_2(d_1 + d_2)$ ننوشتیم؟ مگر نه اینکه در صورت miss شدن درخواست به حافظه‌ی سطح اول حداقل به اندازه‌ی d_1 زمان صرف شده و بعد از صرف این زمان به سراغ سطح دوم می‌رویم؟ اگر بخواهیم همان $h_2 d_2$ را در رابطه قرار دهیم به این معنی است که برای بدست آوردن هرداده باید به همه‌ی مؤلفه‌های حافظه درخواست دهیم که در این صورت توان مصرفی بالا و همچنین سیم‌کشی اضافه‌تری خواهیم داشت که اصلاً خوب نیست.

حقیقت این است که رابطه‌ی گفته شده، همان رابطه‌ای است که معمولاً برای بدست آوردن متوسط زمان دسترسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع علت استفاده نکردن از $h_2(d_1 + d_2)$ آن است که معمولاً تکنولوژی حافظه در سطوح مختلف متفاوت است و لذا $d_i \ll d_{i-1}$ و لذا d_{i-1} نسبت به d_i قابل صرف نظر کردن است.

مثال: فرض کنید در کامپیوتری فقط دو نوع حافظه‌ی نهان و حافظه‌ی اصلی وجود دارد که زمان دسترسی آنها به ترتیب $10ns$ و $1\mu s$ باشد. متوسط زمان پاسخ به درخواست یک داده چقدر است؟


حل:

$$\text{زمان پاسخ} = 0.99 \times (10ns) + 0.01 \times (1000ns) = 19.9ns$$

در این مثال تأثیر وجود حافظه‌ی نهان در کاهش زمان دسترسی به روشنی دیده می‌شود.

حافظه‌ی نهان

 بر اساس مدل فون نیومان نحوه‌ی ارتباط میان واحد پردازش و حافظه‌ی یک کامپیوتر به صورت زیر است:




در طی سالیان، این دو مؤلفه، یعنی CPU و Main Memory پیشرفت کردند اما همواره فاصله‌ای بزرگ میان این دو وجود داشت. مثلاً CPU با سیگنال ساعت کار می‌کرد اما Main Memory اینگونه نبود. به این ترتیب سیگنال ساعت خیلی کوچک شد و CPU رشد کرد اما Main Memory رشد چندانی نیافت. به تعبیری دیگر سرعت CPU زیاد شد در حالیکه Main Memory سرعت بالایی نداشت و این باعث می‌شد تا سرعت زیاد CPU چندان جلوه نکند. این مشکل هنوز هم در دنیای کامپیوتر حل نشده است.

ایده‌ی بهبود عملکرد: یک مسئول کتابخانه را در نظر بگیرید. او از یک جعبه در کنار خود استفاده می‌کند تا کتاب‌هایی را که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند در آن نگه دارد. معیار اینکه چه کتابی بیشتر مورد استفاده بوده، گذشته‌ی امانت کتاب‌هاست. به این ترتیب که هرگاه شما کتابی را که امانت گرفته‌اید به مسئول برگردانید،

او آن کتاب را در آن جعبه می‌گذارد. به عبارتی دیگر آن جعبه همواره شامل کتاب‌هایی است که اخیراً بیشتر استفاده شده‌اند. هر وقت هم که شما بخواهید کتابی را به امانت ببرید، ابتدا مسئول در جعبه به دنبال آن می‌گردد و در صورت یافت نشدن، آن را در مخزن پیدا می‌کند.

 در مورد حافظه هم همین ایده را به کار بردند. به این ترتیب که بین CPU و Main Memory، بافری را قرار دادند تا کاری مشابه جعبه‌ی کتابدار داشته باشد، به این امید که این بافر بیشتر درخواست‌های CPU را hit کند.



این بافر در واقع همان حافظه‌ی نهان^۶ است (از آنجا که این بافر داده‌ها را در خود ذخیره می‌کند، نوعی حافظه است و از آنجا که بودن یا نبودن آن برای CPU تفاوتی ایجاد نمی‌کند و در واقع از دید CPU پنهان است، آن را حافظه‌ی نهان می‌نامند).

حال سؤال اساسی این است که در این حافظه چه اطلاعاتی را ذخیره کنیم بهتر است؟ اگر به این نکته توجه نکنیم، ممکن است بیشتر درخواست‌های CPU را miss کند و به این ترتیب زمان متوسط دسترسی به داده را بیشتر کند (چرا که اگر از همان اول بدانیم درخواست از حافظه‌ی نهان miss می‌شود، همه‌ی درخواست‌ها را مستقیماً از Main Memory می‌گردیم).

برای اینکه تصمیم بگیریم چه داده‌هایی را در حافظه‌ی نهان نگه‌داریم، براساس پیشینه‌ی درخواست‌ها از Main Memory عمل می‌کنیم. برای این منظور انتقالات داده بین CPU و Main Memory را با یک نظاره‌گر^۷ روی هر سه Bus میانی بررسی کردند و متوجه شدند که درخواست‌ها سه خاصیت زیر را دارند:


➤ همجواری مکانی (Spatial locality): یعنی درخواست‌های متوالی از حافظه، از آدرس‌های نزدیک به هم در Main Memory است و لذا درخواست‌های متوالی وابستگی مکانی دارند (مثلاً یک حلقه‌ی for را در نظر بگیرید که تعدادی دستورالعمل متوالیاً اجرا می‌شوند).

➤ همجواری زمانی (Temporal Locality): یعنی یک آدرس در زمان‌های نزدیک به هم، چند بار مورد استفاده قرار می‌گیرد (مثلاً یک متغیر را در نظر بگیرید که چندین بار در طول اجرای یک برنامه از آن استفاده می‌شود).

➤ همجواری فرایندی (Process Locality): عملاً Task‌های مختلف سیستم عامل و همچنین توابعی از برنامه‌ی در حال اجرا در حافظه نزدیک به هم ذخیره می‌شوند.

این ویژگی‌ها را در طراحی حافظه‌ی نهان منظور خواهیم کرد.

 فرض کنید حافظه‌ی نهان C خط^۸ داشته باشد که هر خط یک کلمه^۹ است. متعاقباً فرض کنید حافظه M خط دارد.



7 Monitor

8 line

9 word (تعداد بایت‌های هر درخواست که 1، 2 یا 4 است)

در همین ابتدای کار باید پرسیم داده‌های Main Memory را چگونه در حافظه‌ی نهان قرار دهیم و همینطور اگر بخواهیم داده‌ی جدیدی را از Main Memory بیاوریم، به جای چه داده‌ای از حافظه‌ی نهان باید جایگزین کنیم. به این ترتیب دویشت اساسی در طراحی حافظه‌ی نهان مطرح می‌شود:

◀ سیاست جایدهی (Placement Policy)

◀ سیاست جایگزینی (Replacement Policy)

سیاست جایدهی و انواع حافظه‌ی نهان

الف) حافظه‌های نهان نگاشت مستقیم:

در وهله‌ی اول باید مکانیزمی ارائه کنیم تا خانه‌های Main Memory را به خانه‌های حافظه‌ی نهان نگاشت کند. به این مکانیزم Placement Mechanism یا Address Mapping می‌گویند. در مورد حافظه‌ی نهانی که پیش‌تر ارائه کردیم، ساده‌ترین مکانیزم برای نگاشت به صورت زیر است:

(آدرس در حافظه‌ی اصلی) $\text{Mod } C =$ (آدرس در حافظه‌ی نهان)

در همین ساختار حافظه‌ی نهان فرض کنید داده‌ای از Main Memory با آدرس x را در حافظه‌ی نهان قرار داده‌ایم. حال اگر داده‌ی با آدرس $x+C$ را از Main Memory بخواهیم، چون ابتدا به حافظه‌ی نهان درخواست می‌دهیم نمی‌توانیم بفهمیم داده‌ی ذخیره شده به آدرس x است یا $x+C$. به همین دلیل برای ذخیره‌ی هر داده در حافظه‌ی نهان، علاوه بر خود داده، باید مشخصاتی از آدرس داده در Main Memory را نیز ذخیره کنیم. اما آدرس در حافظه‌ی نهان، باقیمانده‌ی x به C است؛ لذا کافی است خارج قسمت تقسیم x به C را نگه داریم. به این عدد برچسب 10 می‌گویند.

اما هنوز این طراحی همجواری‌های مکانی را به خوبی لحاظ نکرده است. برای بهبود کارایی، به جای آنکه هر بار از Main Memory یک کلمه به حافظه‌ی نهان انتقال دهیم، یک بلوک B کلمه‌ای را انتقال می‌دهیم (البته روشن است که M ، C و B همگی توان‌هایی از دو هستند و بنابراین مثلاً عمل تقسیم یک آدرس بر B جز یک شیفت دادن ساده نیست). بنابراین هم Main Memory و هم حافظه‌ی نهان را به بلوک‌های B کلمه‌ای تقسیم می‌کنیم و هرگاه بخواهیم داده‌ای را از Main Memory به حافظه‌ی نهان بیاوریم، کل بلوکی را که داده در آن است،


انتقال می‌دهیم. پس، از این به بعد فرض می‌کنیم Main Memory شامل M بلوک B کلمه‌ای و حافظه‌ی نهان شامل C بلوک B کلمه‌ای است که:

$$M = 2^m$$


$$C = 2^c$$

$$B = 2^b$$

و لذا شمای کلی به صورت زیر خواهد بود.

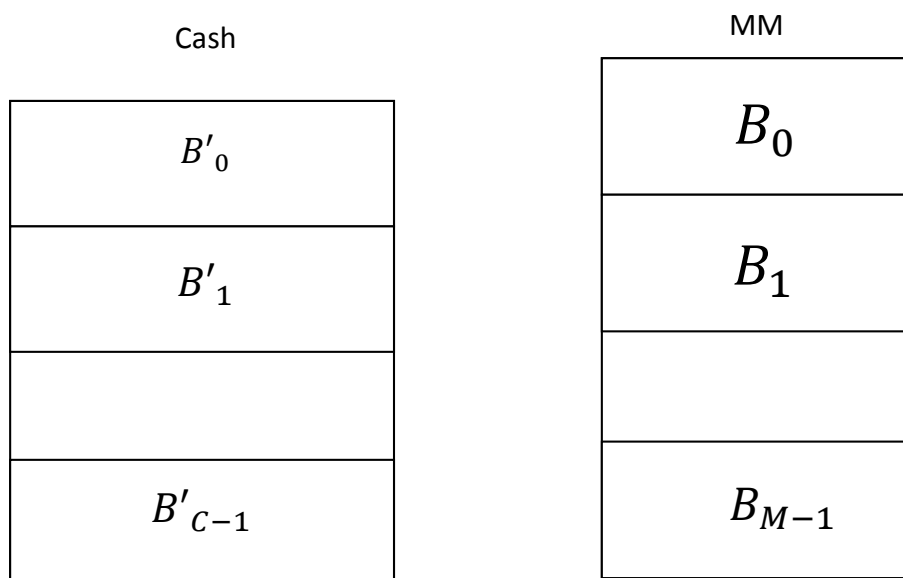

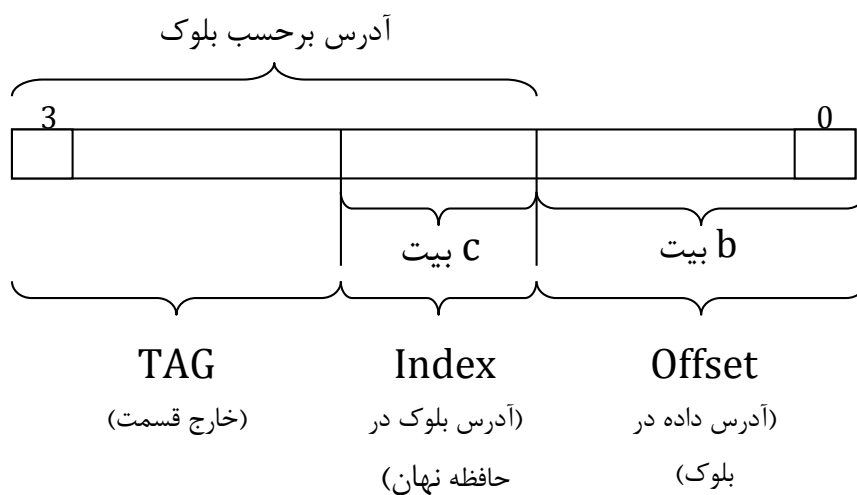
بدین ترتیب اگر آدرس‌ها مثلاً 32 بیتی باشند قالب آدرس CPU به صورت زیر است:



دقت کنید که تمام اعضای یک بلوک حافظه‌ی نهان برچسب یکسان دارند و لذا کافی است برای آنها، تنها یک عدد به عنوان برچسب نگهداری کنیم.

این طراحی حافظه‌ی نهان ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین نوع طراحی حافظه‌ی نهان است که به آن حافظه‌ی نهان با نگاشت مستقیم^{۱۱} می‌گویند که در عین سادگی Hit Ratio آن حدود 92 درصد است.

 در مورد این نوع حافظه‌های نهان، در حجم ثابت می‌توان سایز بلوک را تغییر داد. با افزایش سایز بلوک، از یک سو همجواری‌های مکانی بیشتر خود را نشان می‌دهند و از سوی دیگر حافظه‌ی نهان را صلب کرده و تعداد کمتری بلوک را می‌توان نگهداری کرد. در بررسی‌های این نوع طراحی و تست کردن آن با برنامه‌های مختلف، نمودار Hit Ratio بر حسب سایز بلوک به صورت زیر بدست می‌آید:



تا اینجا بحث ما در مورد خواندن^{۱۲} داده از حافظه‌ی نهان و نحوه‌ی ارتباط آن با Main Memory بود. اما فرض کنید بخواهیم داده‌ای را بنویسیم یا به تعبیری دیگر بخواهیم محتویات خانه‌ای از حافظه را تغییر دهیم. در این صورت، درست مثل حالت خواندن ابتدا درخواستی به حافظه‌ی نهان می‌دهیم. دو حالت داریم:

- Miss رخ دهد: در این صورت کافی است ابتدا داده در Main Memory پیدا شده، محتویاتش عوض شده و سپس به حافظه‌ی نهان انتقال یابد.


11 Direct Mapped Cache (DMC)

12 Read

• Hit رخ دهد: در این صورت داده در حافظه‌ی نهان موجود است و باید بروز شود و این بروزرسانی باید در Main Memory نیز صورت گیرد، اما چه وقت؟ برای این منظور دو مکانیزم وجود دارد:

☑ Write Through: به این معنی که هر وقت داده‌ای در حافظه‌ی نهان بروز شد، محتویات آدرس متناظر در Main Memory هم بروز شود.

 ☑ Write Back: به این معنی که هر وقت خواستیم بلوکی را در حافظه‌ی نهان نابود کرده و بلوک دیگری را جای آن قرار دهیم، در صورتی که محتویات داده‌های بلوک تغییر کرده بود، ابتدا داده‌های متناظر در Main Memory را بروز کرده و بعد بلوک جدید را جایگزین می‌کنیم. در این حالت برای اینکه بدانیم محتویات چه داده‌ای در حافظه‌ی نهان تغییر کرده است، می‌بایست یک بیت اضافه u^{13} برای هر بلوک نگه داریم.



البته روشن است که Write Back کارایی بهتری دارد اما در مواقعی که ممکن است داده‌ها حافظه‌ی نهان از بین بروند، چندان مناسب نیست.^{۱۴}

¹³ در عمل برای هر بلوک از حافظه‌ی نهان، چند بیت نگه‌داری می‌شود. از جمله‌ی این بیت‌ها یکی u برای تشخیص بروز شدن داده‌های بلوک و یکی v برای تشخیص معتبر (valid) بودن داده‌های بلوک است. بیت v برای وقتی مناسب است که کامپیوتر تازه روشن شده و هنوز حافظه‌ی نهان خالی است.

¹⁴ براساس قانون مور، تعداد ترانزیستورها در واحد سطح هر چندوقت (حدود 18 ماه) یکبار دو برابر می‌شود. دو برابر شده تعداد به معنی کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها و خازن‌هاست که طبق رابطه‌ی $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ ، میزان بار خازن کمتر شده و لذا خازن نسبت به نویز حساس‌تر می‌شود. به این ترتیب کافی است ذره‌ای مانند ذره‌ی α به خازن برخورد کرده و آن را دچار α کند که این به معنی از دست رفتن داده‌ی ذخیره شده در خازن (در واقع SRAM) است.

با اینکه در حافظه‌های نهان نگاشت مستقیم، Hit Ratio، حدود 92 درصد است، اما در بعضی مواقع کارایی خیلی بدی دارند. حالتی را در نظر بگیرید که آدرس‌های درخواست شده فقط مربوط به دو بلوک باشند و هر دوی این بلوک‌ها به یک جای حافظه‌ی نهان نگاشت شوند. به عنوان مثال فرض کنید حافظه‌ی نهانی با سایز 8 بایت داریم و همه‌ی درخواست‌ها از Main Memory بایت به بایت باشد. حال اگر دنباله‌ی درخواست‌ها از Main Memory به صورت 0 و 8 و 0 و 8 و .. باشد، همواره درخواست‌های از حافظه‌ی نهان به miss منجر خواهد شد. در واقع در این‌جا با اینکه 7 خانه از حافظه‌ی نهان، خالی و بی‌استفاده است، همواره از یک خانه‌ی آن استفاده می‌کنیم. برای رفع مشکل می‌توان به جای 8 خط یک بایتی، 4 خط دو بایتی در نظر گرفت:

0	0	8
1		
2		
3		

به این مکانیزم حافظه‌ی نهان با مجموعه‌ی انجمنی^{۱۵} می‌گویند. در این نوع حافظه‌های نهان، به هر سطر یک مجموعه^{۱۶} گفته می‌شود. مسلماً تعداد بلوک‌های هر مجموعه مهم است و لذا برای معرفی این نوع از حافظه‌های نهان از واژه‌ی $kWSA$ ^{۱۷} (مثلاً در اینجا $2WSA$) استفاده می‌کنند.

بگذارید موضوع را با یک مثال بهتر توضیح دهیم. فرض کنید یک کلاس با 50 صندلی داریم که استادی در این کلاس نشسته که با تعدادی از بچه‌های دانشگاه کار دارد که البته ممکن است با بعضی از بچه‌ها بیش از یک بار در زمان‌های مختلف کار داشته باشد. بالطبع اگر دانشجویی در کلاس نباشد و استاد هم با او کار داشته باشد باید کل دانشگاه جستجو شده تا آن دانشجو را پیدا کرده و به کلاس بیاوند؛ که این کار بسیار زمان‌گیر است. پس

15 Set Associative Cache (SAC)
16 Set
17 k-Way Set Associative
18 Fully Associative (FA)


بهتر آن است که اگر دانشجویی به کلاس آمد، تا آنجاکه می‌توانیم او را نگه داریم. حال برای جابجایی دانشجویان در کلاس چند مکانیزم می‌توان اجرا کرد:

◀ صندلی‌ها را از 0 تا 49 شماره‌گذاری کنیم و برای هر دانشجویی که وارد کلاس می‌شود، ابتدا باقیمانده‌ی شماره‌ی دانشجویی او را به 50 محاسبه کرده و سپس روی صندلی با آن شماره بنشانیم. اگر صندلی پر بود، دانشجوی قبلی را بیرون بیندازیم. این همان روشی است که DMC دارد.


◀ صندلی‌ها را زوج زوج کنیم و این زوج‌ها را از 0 تا 25 شماره‌گذاری کنیم. حال برای هر دانشجویی که وارد کلاس می‌شود، ابتدا باقیمانده‌ی شماره‌ی دانشجویی او را به 25 محاسبه کرده و او را روی یکی از صندلی‌های زوج با آن شماره می‌نشانیم. اگر هر دو صندلی آن زوج، پر بودند، یکی از دانشجویان در آن زوج را بیرون می‌اندازیم. این همان روش 2WSA است.

◀ هر دانشجوی جدیدی که وارد شد، روی هر صندلی که خالی بود بنشیند و اگر صندلی خالی موجود نیست یکی از افراد قبلی را بیرون می‌اندازیم. این همان مکانیزم FA است.



 
طبیعی است اگر فرایند بیرون انداختن دانشجو در کلاس به صورت هوشمندانه‌ای باشد، راه‌حل سوم Hit Ratio بالاتری دارد. البته در راه‌حل سوم دسترسی به دانشجو زمان بیشتری می‌گیرد. در واقعیت داریم:



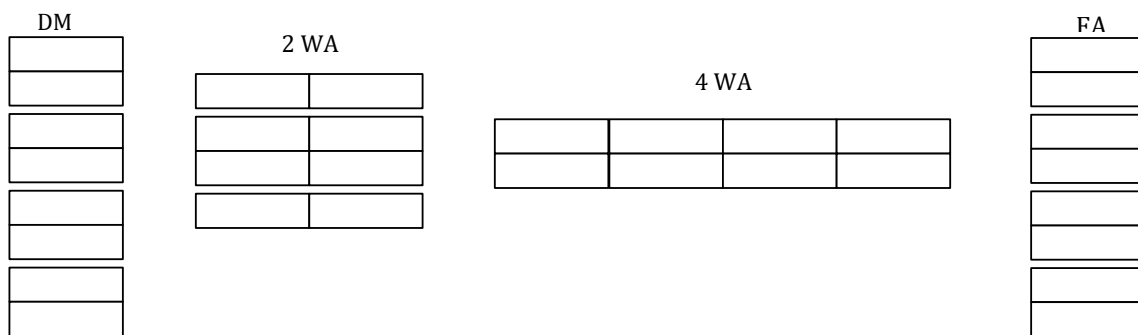ذکر این نکته ضروری است که گاهی FA را همانند DM به صورت عمودی نشان می‌دهند. به عنوان مثال:



 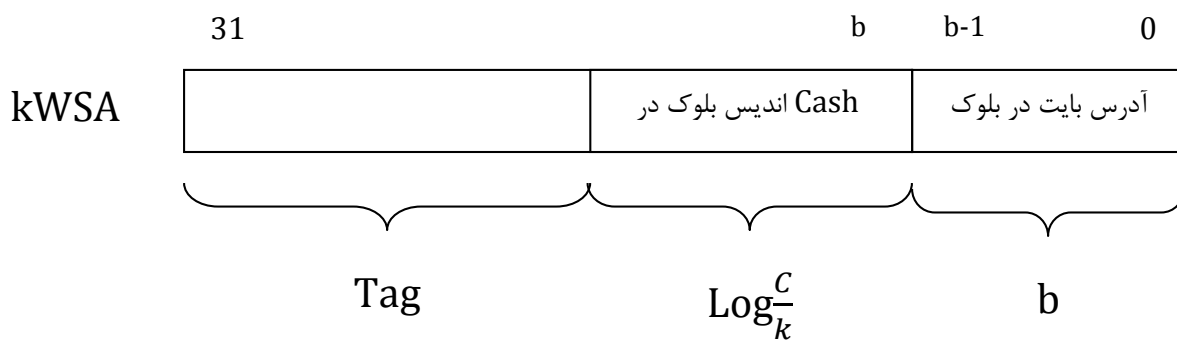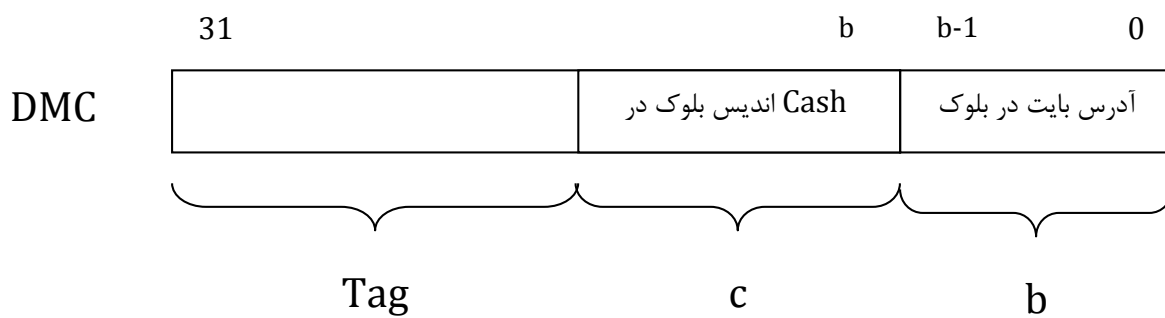
به طور خلاصه قالب آدرس در انواع مختلف حافظه‌ی نهان در زیر آمده است:



پ) طراحی مداری حافظه‌های نهان:

در حالت کلی طراحی kWSA را بررسی می‌کنیم. در این نوع حافظه‌های نهان بلوک‌های یک مجموعه برچسب یکسان ندارند. پس باید برای هر مجموعه k برچسب نگهداری کنیم:

وقتی آدرس از CPU وارد حافظه‌ی نهان شد، ابتدا اندیس مجموعه از آن جدا شده و به DEC داده می‌شود. پس از آن یک خط روشن شده و مقایرش به یک خط، حافظه‌ی، جدا (مانند M) منتقل می‌شود. برچسب آدرس ورودی با تمام k برچسب ذخیره شده در M مقایسه می‌شود (پس نیاز به مقایسه کننده داریم). از هر مقایسه عددی (در صورت تساوی صفر و گرنه غیر صفر) بدست می‌آید. پس k عدد خواهیم داشت که یا همه غیر صفرند (miss) و یا یک و فقط یکی از آنها صفر است (hit). در حالت hit باید مداری کنترلی، داده‌ی متناظر با برچسب مناسب را برگرداند.

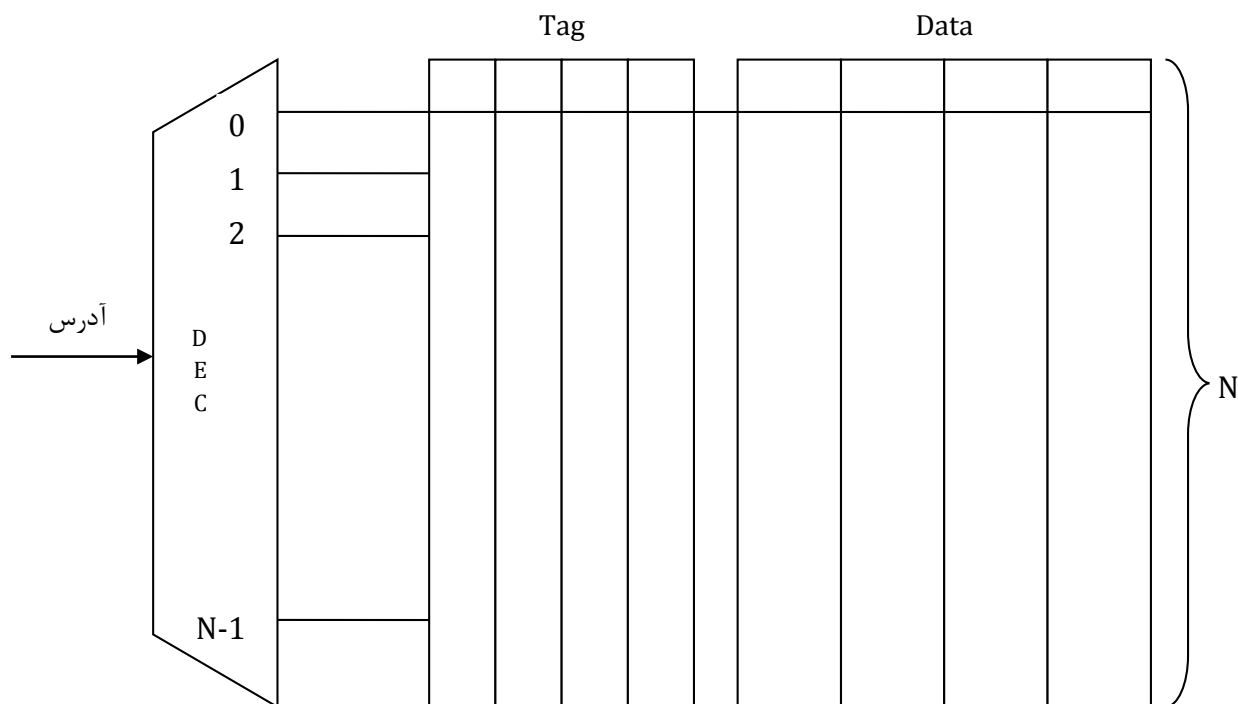

اگر $k=1$ (DMC)، سایز DEC بزرگ شده اما دیگر نیازی به مقایسه‌کننده نیست و سایز برچسب حداقل است. در این حالت مدار کنترلی بسیار ساده است.

اگر FA باشد، نیازی به DEC نیست اما به تعداد بلوک‌ها نیاز به مقایسه‌کننده داریم و همچنین مدار کنترلی نسبتاً پیچیده است. به خاطر وجود تعداد زیاد مقایسه‌کننده و همچنین به خاطر پیچیده شدن مدار کنترلی و

بزرگ شده سایز برچسب، توان مصرفی و مساحت این نوع حافظه‌ی نهان به شدت زیاد بوده و مقرون به صرفه نیست.

سیاست جایگزینی

مسلماً بهترین سیاست‌ها، سیاست‌هایی‌اند که المان‌هایی را اضافه و حذف کند که در آینده به نفعمان باشد. هدفمان در این بخش این است تا بررسی کنیم چه سیاست‌هایی برای جایگزینی داده‌ها در حافظه‌ی نهان مناسب‌ترند. برای مثال در یک 4WSA، اگر قرار باشد عنصری جدید وارد حافظه‌ی نهان کنیم ولی مجموعه‌ای که می‌خواهیم داده را به آن اضافه کنیم پر باشد، کدامیک از چهار عنصر مجموعه را بیرون بیندازیم بهتر است؟ روشن است که بحث سیاست جایگزینی در مورد DMC‌ها مطرح نیست، چرا که در این نوع حافظه‌ی نهان هر مجموعه، تک عضوی است و در صورت نیاز به جایگزینی، عنصری که باید بیرون انداخته شود معلوم است. اما هر چه مقدار k بیشتر شود این مکانیزم پیچیده‌تر و در عین حال مهم‌تر خواهد شد. انواع روش‌هایی که برای جایگزینی می‌توان تصور کرد عبارتند از:

- ◀ Random: عنصری را به تصادف از مجموعه بیرون بیندازیم.
- ◀ ¹⁹FIFO: هر عنصری که دیرتر وارد شده را بیرون بیندازیم.
- ◀ ²⁰LIFO: هر عنصری که زودتر وارد شده را بیرون بیندازیم.
- ◀ ²¹LRU: عنصری که اخیراً کمتر استفاده شده بیرون برود.
- ◀ ²²MRU: عنصری که اخیراً بیشتر استفاده شده بیرون برود.
- ◀ ²³LFU: عنصری که تا به حال کمتر استفاده شده بیرون برود.
- ◀ ²⁴MFU: عنصری که تا به حال بیشتر استفاده شده بیرون برود.

19 First In First Out

20 Last In First Out

21 Least Recently Used

22 Most Recently Used

23 Least Frequently Used

24 Most Frequently Used

در روش LFU نیاز به شمارنده داریم، اما پهنای بیتی این شمارنده باید نامحدود باشد و به همین خاطر استفاده از آن چندان عملی نیست. اما این روش بهترین است، چرا که مکانیزم جایگزینی بر اساس کل تاریخچه‌ی عناصر است

پس از LFU، LRU بهترین کارایی را دارد و برای پیاده‌سازی آن فقط نیاز به نگهداری یک عدد (Rank) برای هر عنصر داریم که در واقع در هر بار دسترسی به آن، Rank آن عنصر یک واحد افزایش خواهد یافت. در اینجا تنها ملاک جایگاه نسبی میزان استفاده عنصر از زمانی که در داخل کش آمده‌اند می‌باشد.

پس از LRU، Random کارایی نسبتاً خوبی دارد و در حالتی که نمی‌خواهیم سخت افزار اضافه‌تر برای Rank بگیریم مناسب است.

باقی مکانیزم‌ها چندان کارایی خوبی ندارند و در عمل استفاده نمی‌شوند.

مثال: چنانچه حافظه‌ی نهانی به اندازه‌ی 512KB و اندازه‌ی بلوک 64B داشته باشیم و

اندازه‌ی حافظه‌ی اصلی 16MB باشد، مطلوب است اندازه و قالب آدرس برای هر یک از

حالات زیر:

8WSA

DM

FA

حل: حافظه‌ی اصلی 16MB و لذا آدرس‌ها 24bit هستند. بنابراین:

	23	15	5	0
8WSA	Tag		Index	
	23	18	5	0
DM	Tag		Index	
	23		5	0
FA	Tag			b

در حالت کلی:

