

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جزوه درس

معماری کامپیوتر

Computer Organization & Design

نسخه ۵.۱

دکتر زرندی

ترم اول سال ۱۳۸۹

فهرست

۳	ضرب کننده ترتیبی:
۶	ضرب کننده آرایه ای
۹	ضرب کننده بوث (Booth Algorithm/Multiplier)
۱۱	الگوریتم بوث:
۱۲	تقسیم کننده:

ضرب کننده ترتیبی:

لذا ایده ضرب کننده ترتیبی را مطرح می کنیم:

$$A \times B \rightarrow Q:A$$

DM

B

Virtual Address

KWSA

Q:A

(۱) در این روش هدف، کم کردن پهنای جمع کننده هاست تا $2n$ بیتی نباشند.

(۲) مقدار اولیه دو ثبات $Q:A$ در الگوریتمی که در ادامه خواهد آمد، صفر است. (علامت: بین A, Q به این معناست که این دو ثبات به هم وصل یا به عبارتی concat شده اند و $2n$ بیت جواب را تشکیل داده اند). و مقدار آن را هر بار با حاصلضربهای میانی جمع می کنیم. حاصلضرب نهایی در $Q:A$ موجود خواهد بود.

(۳) هر حاصلضرب میانی صفر است یا B . (در اینجا داریم $B \times A$ را حساب می کنیم) بنابراین در هر مرحله $Q:A$ را یا با صفر جمع می زنیم یا با عدد B . خود عدد B هم n بیتی است؛ بنابراین یک جمع کننده n بیتی کافی است. چون هر کدام از این حاصلضربهای میانی بخواد جمع شود در مرحله i ام تا شیفت به سمت چپ خورده است و اصلاً با تعدادی از بیتها در $Q:A$ برای جمع در آن مرحله کاری نداریم. بنابراین لزومی ندارد که یک جمع کننده $2n$ بیتی به کار ببریم.

به عبارت دیگر در هر مرحله باید اندیس i را نگاه کنیم و حاصلضرب میانی را که 0 یا B است به اندازه i تا به سمت چپ شیفت بدهیم و به ازای $i+1$ امین بیت A به بعد، عمل جمع را انجام دهیم. که در اینصورت به جمع کننده با پهنای بیتی بیش از n نیاز خواهیم داشت. بنابراین به جای چنین کاری، حاصلضرب میانی را ثابت نگاه می داریم و به جای شیفت دادن آنها به سمت چپ، $Q:A$ را به سمت راست شیفت می دهیم. چون در مرحله i ام به i بیت سمت راست A که قبلاً از آنها برای تعیین حاصل ضربهای میانی استفاده کرده بودیم، نیازی نداریم. (به i بیت سمت راست A و $n-i$ بیت سمت چپ Q در مرحله i ام نیازی نداریم. بنابراین پهنای بیتی جمع کننده به n کاهش می یابد.)

با توجه به توضیحات فوق الگوریتم ضرب کننده ترتیبی به صورت زیر خواهد بود:

$$n \rightarrow sc$$

به A_0 نگاه کن:

اگر $A_0 = 0$ ؛ هیچ کاری انجام نده!

$$A_0 = 1: B + Q \rightarrow EQ$$


(۱) $E:Q:A$ را یک واحد به سمت راست شیفت بده!

$$sc - 1 \rightarrow sc \quad (2)$$

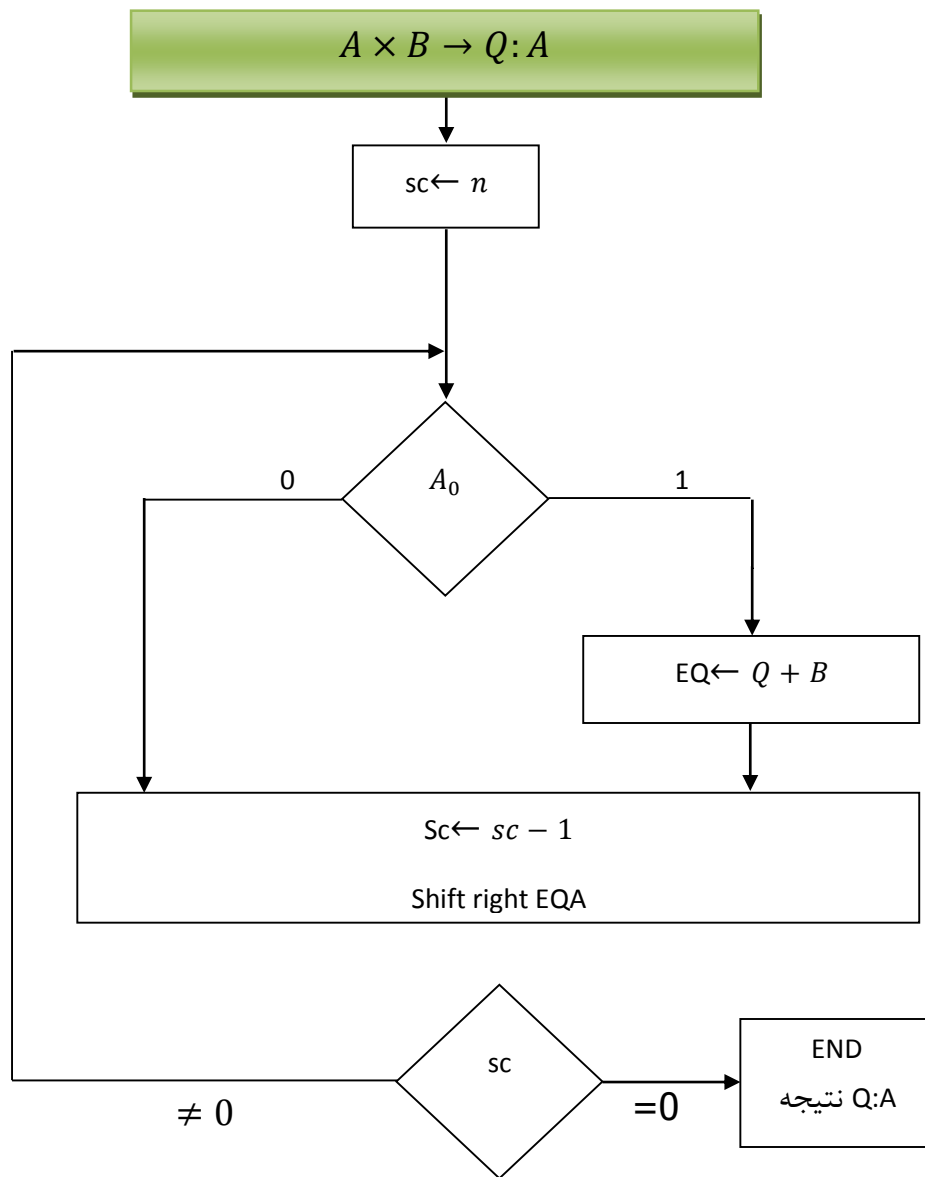(۳) اگر $sc=0$ ؛ پایان؛ در غیر این صورت برو به مرحله ۲.

در این روش بدبینانه ترین حالت این است که هر n بیت A ، یک باشد که در این صورت مدام باید عمل جمع را انجام بدهیم و تاخیر زیاد می شود.

خوش بینانه ترین حالت وقتی است که A تماماً صفر باشد؛ در این صورت فقط n تا کلاک لازم است.




روش فوق یک روش خیلی ساده است که حداقل سخت افزار را مصرف می کند؛ چون فقط یک جمع کننده n بیتی و یک فلیپ فلاپ (E) و سه تا ثبات (Q,A,B) می خواهد.

اما از نظر زمانی چون این روش به شمارنده می خواهد به n تا کلاک نیاز داریم و طول کلاک را هم سخت افزار جمع کننده می سازد

ضرب کننده آرایه ای

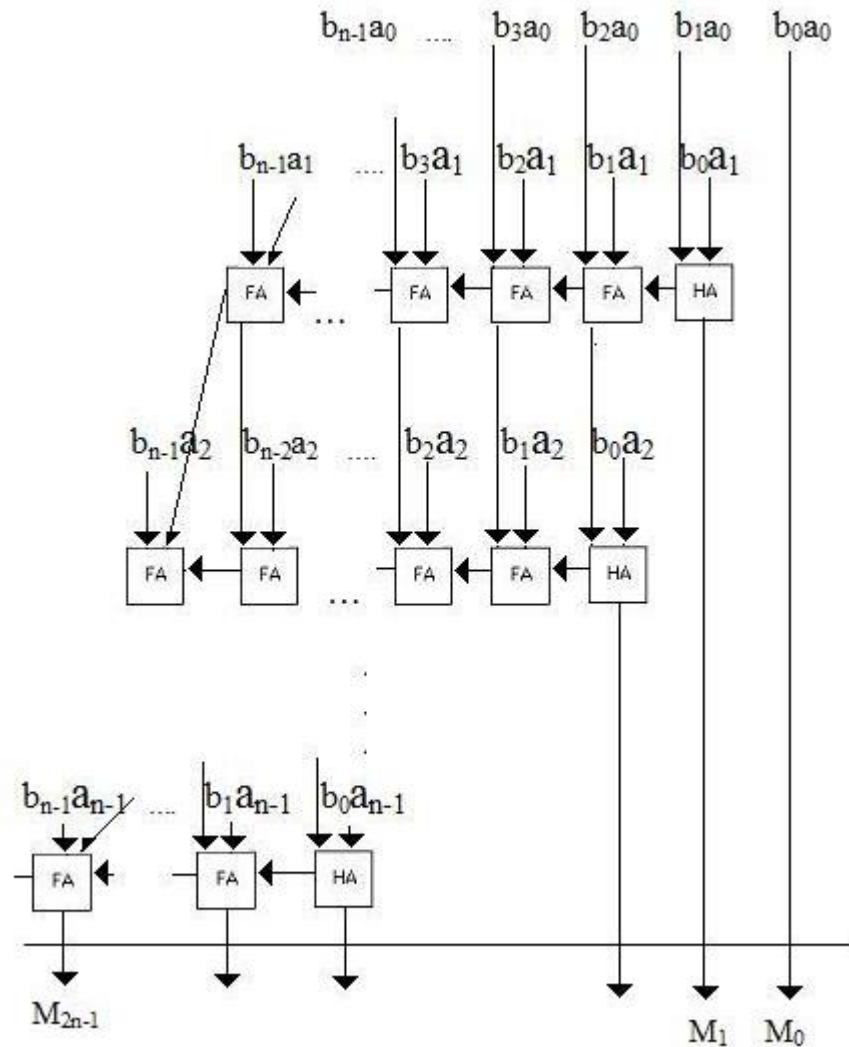واحد ALU ذاتا ترکیبی است، پس ضرب را می توان ترکیبی هم پیاده سازی کرد که برای این مقصود از ضرب کننده آرایه ای استفاده می شود. برای ضرب دو عدد n بیتی a و b مانند شکل زیر عمل می کنیم:




توضیح شکل:


ردیف x ام شامل $a_j b_j$ ($0 \leq j \leq n$) ها است. عدد هر ردیف را با عدد هم ستون ردیف پایینش جمع می کنیم و مجموع (sum) را به ردیف بعدی می دهیم تا چنانچه ردیف دیگری در پایین موجود بود با این حاصل جمع، جمع گردد و الا خود sum، یعنی رقم j ام حاصل ضرب خواهد بود. همچنین در این جمع رقم نقلی (Carry out/Cout) ایجاد شده را به سمت چپ یعنی عدد هم ردیف در ستون بعد می دهیم تا به عنوان عدد نقلی

ورودی (Carry in/Cin) استفاده گردد. اگر تنها یک ردیف دیگر در ستونی که می‌خواهیم عدد جاری موجود در آن را جمع کنیم وجود داشت به جای تمام جمع کننده (Full Adder/FA) از نیم جمع کننده (Half Adder/HA) استفاده می‌کنیم.

 در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در ضرب کننده آرایه‌ای لزوماً عدد نقلی به عدد هم ردیف در ستون بعدی داده نمی‌شود و گاهی به ردیف پایین‌تر در ستون بعد و... داده می‌شود. در هر حال نکته مهم این است که عدد نقلی ایجاد شده در هر ستون به نحوی باید در یکی از جمع‌های ستون بعد شرکت کند. نمونه دیگری از ضرب کننده آرایه‌ای مربوط به ضرب دو عدد ۴ بیتی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید:




 واضح است که در مدار ضرب کننده آرایه‌ای، سخت افزار زیادی مصرف می‌شود یعنی به تعداد $n-1$ Cascade Adder. برای محاسبه تاخیر باید توجه داشت که برای تولید M_{2n-1} باید Carryها هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی (منظور sumهای تولید شده در هر FA است) حرکت کنند، یعنی:




که تاخیر از مرتبه nd است در حالی که ضرب کننده ترتیبی (sequential) تاخیری از مرتبه n^2d داشت. (دقت کنیم که از آنجا که $a_i b_j$ ها موازی ایجاد می‌شوند پس تاخیر در تولید M_{2n-1} دقیقاً برابر با $3nd+d$ است.)

نوع دیگری از ضرب کننده‌های آرایه ای:

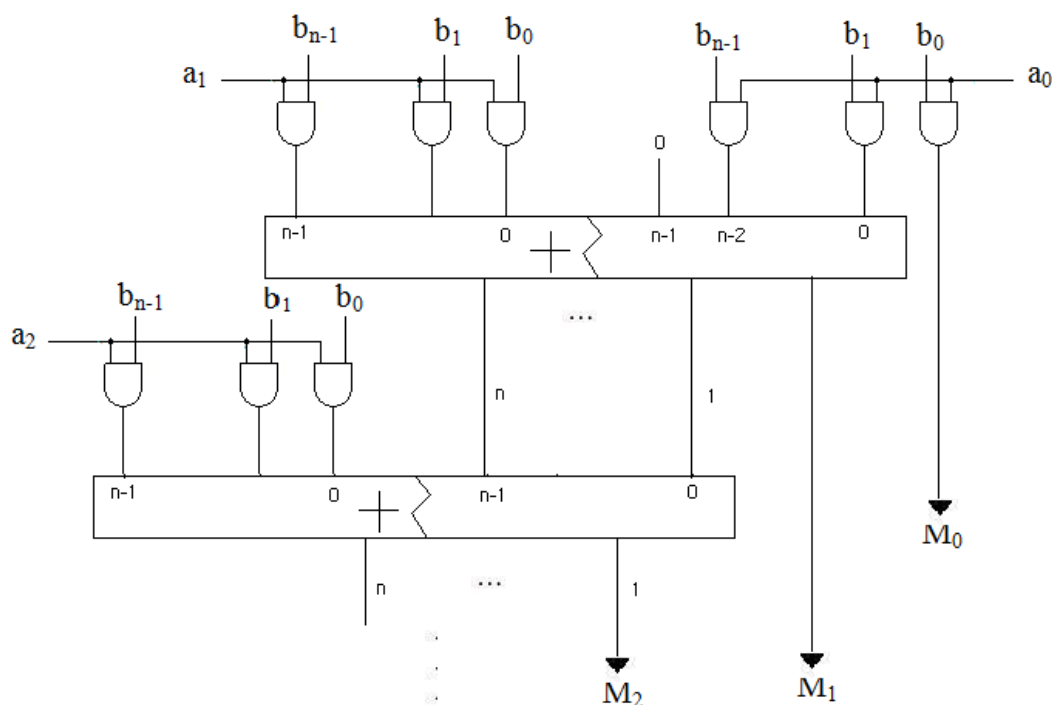

در این نوع ضرب کننده آرایه‌ای هر بار M_k که راست ترین رقم حاصل ضرب است که تا کنون محاسبه نشده را برمی گردانیم. در این جا نیاز به n تا جمع کننده n بیتی داریم.

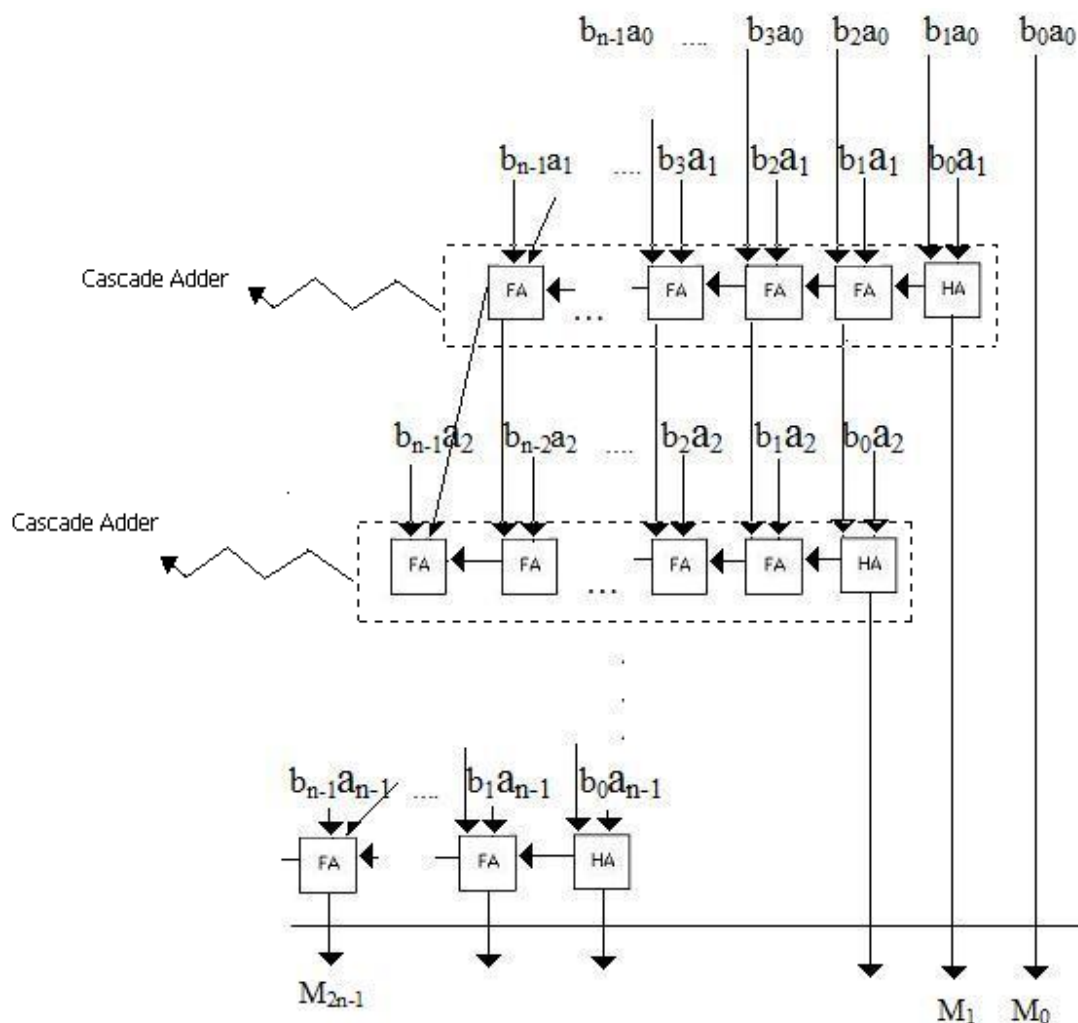در واقع اگر جمع کننده‌ها را Cascade Adder انتخاب کنیم همان ضرب کننده آرایه‌ای قبلی را به ما می‌دهد، اما استفاده از ضرب کننده‌های دیگر نظیر CLA نوع متفاوتی از ضرب کننده آرایه‌ای را ایجاد می‌کند. برای روشن شدن موضوع به شکل زیر توجه کنید:



باید دقت داشت که ضرب کننده آرایه‌ای که در بالا مورد بحث قرار گرفت تنها برای اعداد مثبت استفاده می‌شود.

ضرب کننده بوث (Booth Algorithm/Multiplier)

در ضرب کننده ترتیبی، به تعداد ۱‌های موجود در مضروب، باید عملیات جمع روی مضروب فیه را انجام می‌دادیم. برای بهبود این الگوریتم و مستقل کردن ضرب از تعداد این ۱‌ها شخصی به نام بوث الگوریتم بوث را ارائه کرد که در این الگوریتم تعداد عملیات جمع و یا تفریق روی مضروب فیه تنها به تعداد ۰۱ و ۱۰‌هایی که در مضروب ظاهر می‌شوند بستگی دارد.

قبل از ذکر این الگوریتم ابتدا باید نمایش دیگری از اعداد را فرا بگیریم.

هر عدد در مبنای ۲ را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:

...000011...111100.... 000111.... 111...000

یعنی دنباله از ۱های متوالی و ۰های متوالی.

عدد x را در نظر بگیرید که :

عدد فوق در مبنای ۱۰ برابر است با $2^l - 2^m$

چرا که آن را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{array}{r} \dots 00100 \dots 0000 \dots \\ - \dots 00000 \dots 0010 \dots \\ \hline x = \dots 00011 \dots 1110 \dots \end{array}$$

حال از آنجاییکه می توان هر عدد صحیح A را (به طور منحصر به فرد) به صورت مجموعه ای از ۱ها و ۰های متوالی یعنی به شکل حاصل جمع x_i ها در نظر گرفت (x_i ها ساختاری همانند x در بالا دارند یعنی تمام ۱ هایشان پشت سر هم آمده است) پس هر عدد صحیح را می توان به فرم $\sum 2^l - \sum 2^m$ نوشت. با مثال هایی موضوع را روشن می کنیم:

مثال ۱: $+5 = (00000101)_2 = 2^1 - 2^0 + 2^3 - 2^2$

مثال ۲: $-10 = (11110110)_2 = 2^3 - 2^1 - 2^4$

دقت شود که در مثال بالا رقم آخر یعنی سمت چپ ترین رقم ۱ است و تبدیل ۱ به ۰ رخ نمی دهد بنابراین نوشتن $+2^9$ درست نیست همان طور که در محاسبه نیز در نظر گرفته نشده است.

مثال ۳: $(11000111)_2 = 2^3 - 2^0 - 2^6$

همان طور که پیشتر نیز گفته شد این روش تنها به مجموعه ۱های پشت سر هم وابسته است. در این روش به جای اینکه a_0 را نگاه کند دو بیت به دو بیت نگاه می کند و لبه های بالا رونده و پایین رونده مهمند. این دو رقم ۴ حالت دارد:

هیچ کاری نکن $\Rightarrow 00$

عمل جمع را انجام بده $\Rightarrow 01$

عمل جمع را انجام بده $\Rightarrow 10$

هیچ کاری نکن $\Rightarrow 11$

در نوشتن الگوریتم بوث از متغیرهای ۱ بیتی E و G و متغیر n بیتی Q استفاده می‌کنیم، که E، carry را شامل می‌شود و G نیز حاوی رقم اول از بین جفت ارقامی است که می‌خواهند بررسی شوند (A0G بیان کننده یکی از ۴ حالت بالا است). هدف ما ضرب دو عدد n رقمی A و B است و در پایان عملیات ضرب Q خارج قسمت و A نیز باقی مانده خواهند بود.

الگوریتم بوث:

$$SC \leftarrow n \quad (1)$$

(۲) A0G را نگاه کن اگر مساوی بود با:

۰۰: هیچ کاری نکن

$$EQA \leftarrow Q: A + B \quad : 01$$

$$EQA \leftarrow Q: A - B \quad : 10$$

۱۱: هیچ کاری نکن

(۳) Shift Right (EQAG)

$$SC \leftarrow SC - 1 \quad (4)$$

(۵) اگر $SC = 0$ آنگاه پایان؛ وگرنه برو به مرحله ۲

در این الگوریتم بهترین حالت این است که همه ارقام ۱۱ یا ۰۰ باشند. بدترین حالات نیز زمانی رخ می‌دهند که ارقام به طور متناوب از ۰ به ۱ و از ۱ به ۰ تغییر کنند:

$$1010 \dots 1010 \quad (1)$$

در این حالت به تعداد $1 - \frac{n}{2}$ عمل جمع و $\frac{n}{2}$ عمل تفریق در الگوریتم بوث نیاز است.

در این حالت $\frac{n}{2}$ عمل جمع و $\frac{n}{2}$ عمل تفریق در الگوریتم بوث نیاز است.

تقسیم کننده:

گفتیم که اگر دو عدد n بیتی A, B را در هم ضرب کنیم، حاصل در حالت ماکزیمم در $2n$ بیت جا می‌گیرد. در این قسمت می‌خواهیم تقسیم دو عدد را بررسی کنیم. چنانچه عدد $2n$ بیتی F را بر عدد n بیتی B تقسیم نماییم حاصل باید در n بیت جا شود؛ البته لزوماً تقسیم هر عدد $2n$ بیتی بر هر عدد n بیتی در n بیت جا نمی‌شود. به عنوان مثال عدد $2n$ بیتی $11...1$ را در نظر بگیرید. اگر این عدد را بر عدد n بیتی $00...1$ تقسیم نماییم واضح است که حاصل در n بیت نمی‌گنجد.

بنابراین ممکن است در برخی مواقع با سرریز مواجه شویم و سخت افزار نمی‌تواند محاسبات را انجام دهد و عددی را که از طول استاندارد تجاوز می‌کند را نگه دارد. این حالات عبارتند از:

۱- اگر مقسوم علیه صفر باشد، حاصل بی‌نهایت می‌شود که نمی‌توان آن را در n بیت نمایش داد و سرریز رخ می‌دهد.


۲- اگر خارج قسمت در n بیت جا نشود، نیز سرریز رخ می‌دهد. در واقع چنانچه عدد $2n$ بیتی $F = F_H : F_1$ بر عدد n بیتی B تقسیم شود، اگر $F_H \geq B$ ، آنگاه خارج قسمت در n بیت جا نمی‌شود.

اگر کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که حالت یک، در واقع زیر مجموعه‌ای از حالت ۲ است. بنابراین ساختن سخت افزار حالت ۲ کافی است.

حالت سرریز معمولاً با یک شدن فلیپ فلاپ خاصی که به آن فلیپ فلاپ سرریز گوییم مشخص می‌شود.

معمولاً فرضمان این است که اعداد مثبت هستند.

فلوچارت الگوریتم تقسیم به صورت زیر است:

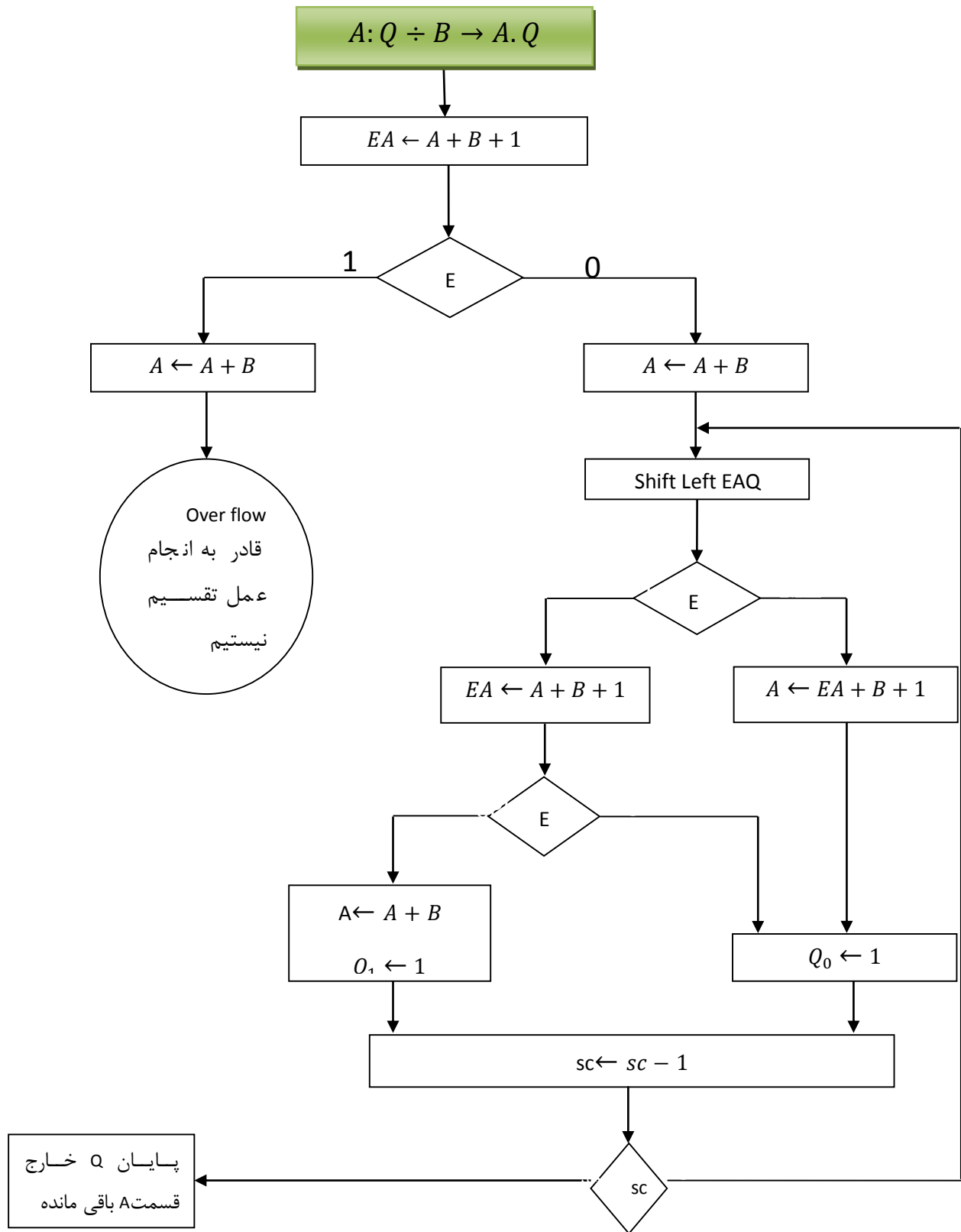

در این روش از ۴ ثبات، یک فلیپ فلاپ و یک جمع کننده استفاده کردیم. یک ثبات برای نگهداری مقسوم علیه و دو ثبات برای نگهداری مقسوم.

در این روش ابتدا باید چک کنیم که در تقسیم با سرریز مواجه خواهیم شد یا نه؟ به این منظور مقسوم علیه (B) را از بیت‌های نیمه بالارزش تر مقسوم (A) کم می‌کنیم و در EA قرار می‌دهیم. چنانچه در این عمل carry مساوی یک باشد، همانگونه که در جلسات قبلی ثابت شد A از B بزرگتر بوده است؛ لذا با حالتی مواجه هستیم که سرریز رخ میدهد و باید فلیپ فلاپ سرریز را یک کنیم. همچنین بیت‌های نیمه پرارزش مقسوم را که در هنگام تفریق خراب نموده ایم باید به حالت قبل برگردانیم. لذا B را با A جمع می‌کنیم که A قبلی حاصل شود و آن را در A میریزیم.

اما چنانچه carry حاصل صفر باشد، یعنی تقسیم با سرریز مواجه نمی‌شود. باز هم A را به حالت قبلی خود برمی‌گردانیم و از آنجایی که مشخص شد که در بار اول n بیت سمت چپ مقسوم از عدد n بیتی مقسوم علیه کوچکتر بوده، پس رقم اول خارج قسمت صفر است. لذا EAQ را یک بیت به سمت چپ شیفت می‌دهیم. حالا یک بیت از Q آزاد می‌شود که می‌توانیم در مرحله بعد برای نگهداری خارج قسمت از آن استفاده نماییم.

ما پیش فرض، بیت خارج قسمت در هر مرحله را برابر با یک می‌گیریم. چنانچه نادرست بود، آن را به صفر تغییر می‌دهیم. برای تشخیص درستی یا نادرستی این فرض مقسوم علیه را از A کم می‌کنیم. طبق همان قضیه‌ای که قبلاً گفتیم چنانچه carry حاصل یک باشد، یعنی A از مقسوم علیه بزرگتر بوده، لذا خارج قسمت یک در ست بوده است و بیت صفرام Q را یک می‌کنیم. همچنین باقیمانده جزئی در این مرحله هم همان حاصل تفریق B از A است که در A گذاشته شده است. اما چنانچه carry حاصل، صفر باشد، به این معنی است که A از مقسوم علیه کوچکتر بوده است. واضح است که در این حالت، خارج قسمت در این مرحله صفر است. پس علاوه بر این که باید بیت صفرام Q را صفر کنیم، باید A را هم به همان حالت قبل از عمل تفریق برگردانیم. چون وقتی خارج قسمت صفر باشد، باقیمانده جزئی برابر با همان A خواهد بود.

حال از شمارنده یکی کم می‌کنیم. چنانچه شمارنده به صفر رسید عملیات تقسیم به پایان رسیده است؛ در غیر این صورت برای ادامه عمل تقسیم به مرحله شیفت دادن به چپ باز می‌گردیم و عملیات را ادامه می‌دهیم. در پایان Q خارج قسمت و A باقی مانده نهایی است.

گفتیم در این الگوریتم فرض می‌شود که یک عدد مثبت $2n$ بیتی به یک عدد مثبت n بیتی تقسیم می‌شود. حالا اگر شیوه نمایش عدد اندازه-علامت یا مکمل دو باشد ابتدا باید تکلیف آن را مشخص نمود. به این صورت

که اگر اعداد مثبت باشند که همین روند را انجام می‌دهیم. اما اگر یک یا هر دو اعداد منفی باشند ابتدا معادل مثبت آن را به دست می‌آوریم؛ سپس عمل تقسیم را برای آن دو انجام می‌دهیم و در نهایت تعیین علامت می‌کنیم.

شیوه نمایش	جمع و تفریق	ضرب و تقسیم
مکمل دو	ساده	پیچیده
اندازه-علامت	پیچیده	ساده